

Рисунок 1.2 — Потенциальная диаграмма

2. РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ТОКА

Расчетная схема разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис 1.3.

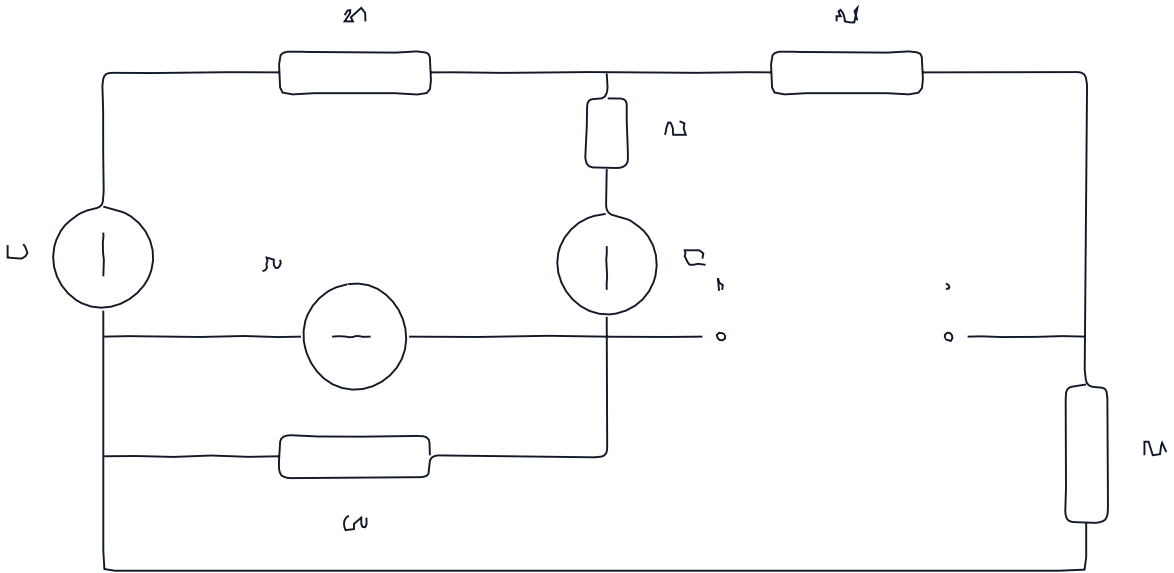


Рисунок 1.3 — Расчетная схема разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найдем напряжение холостого хода U_{xx}



Определяем эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при
подавленных независимых источниках

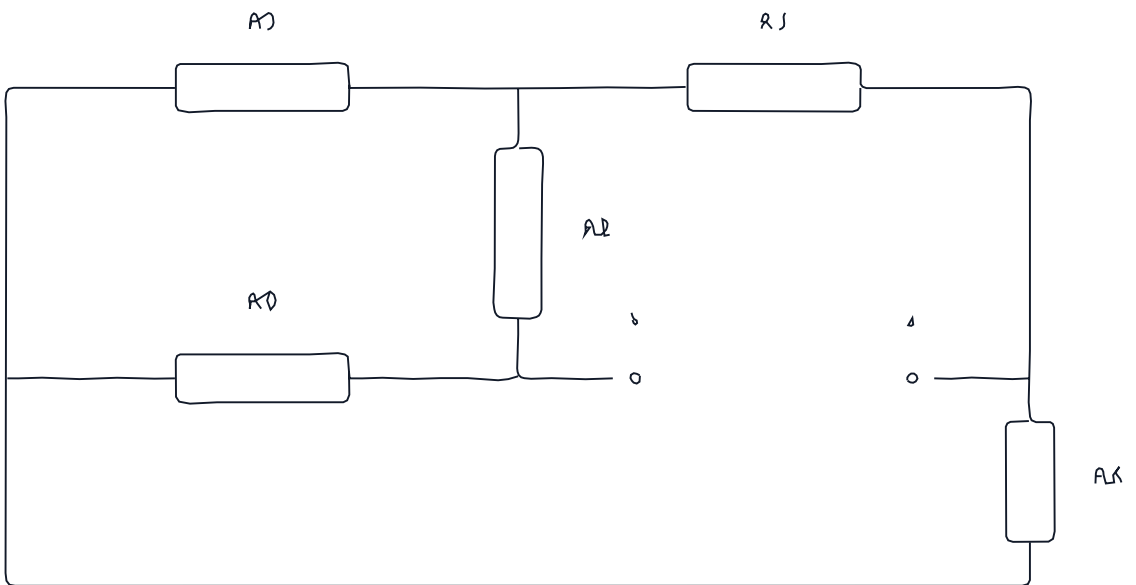


Рисунок 1.4 — Схема при подавленных независимых источниках

2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы