

Рисунок 112 — Потенциальная диаграмма
 АССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
 ТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ТОКА
 Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис 113

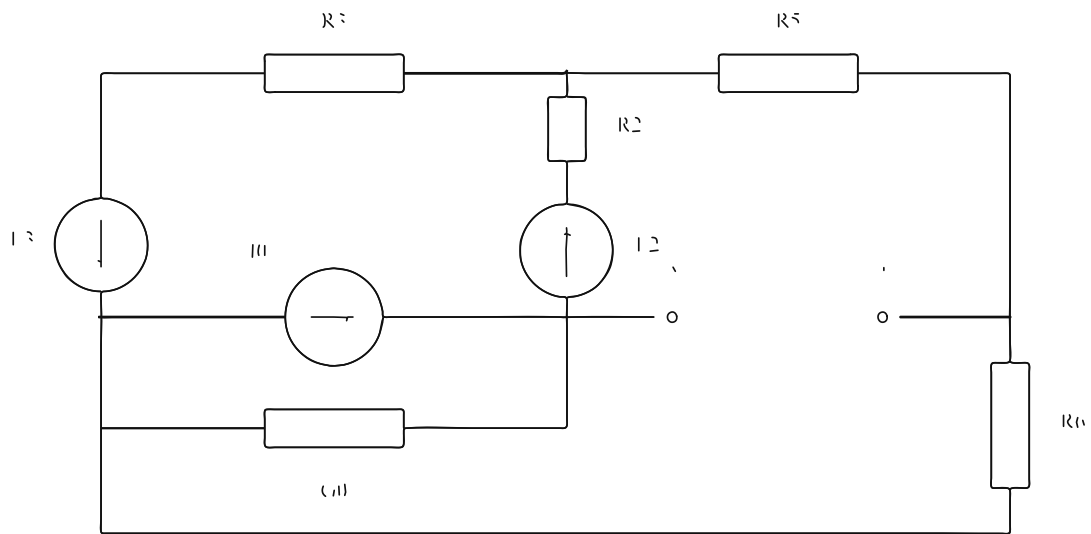


Рисунок 113 — Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки
 1) Найдем напряжение холостого хода U_{xx}

$$U_{xx} = \varphi_{n_2}^{(1)} - \varphi_{c_1}^{(1)} = 125 - (-93.519) = 94.769 \text{ V}$$

Определяем эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при
 давленных независимых источниках

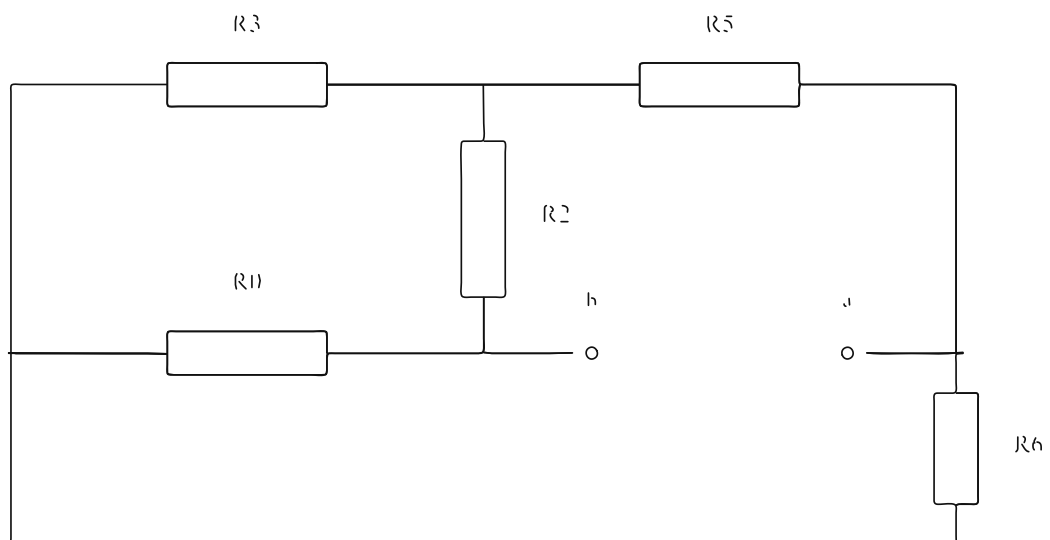


Рисунок 114 — Схема при подавленных независимых источниках
 2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы