
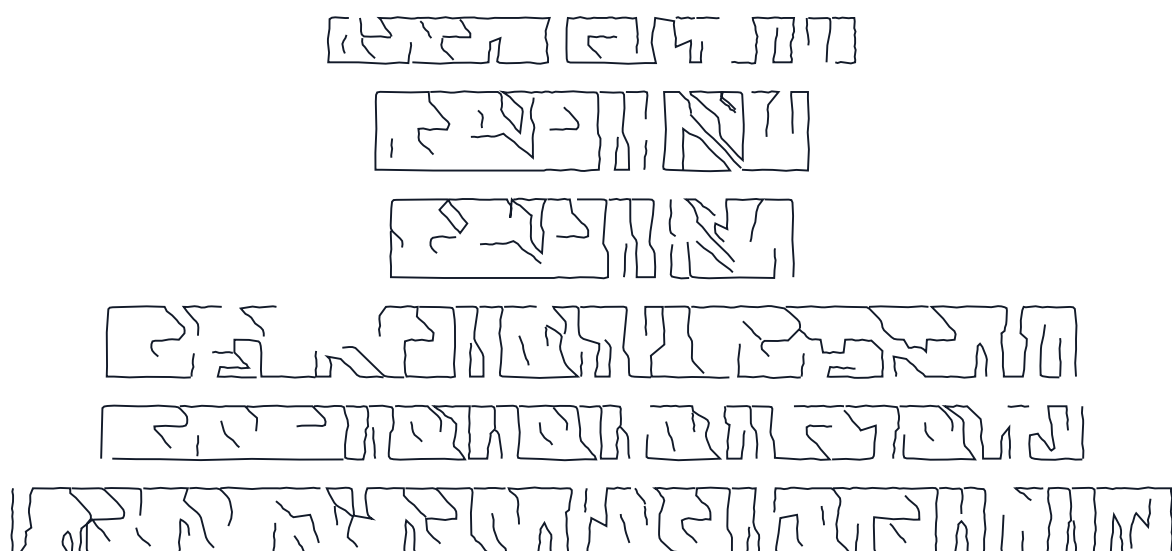


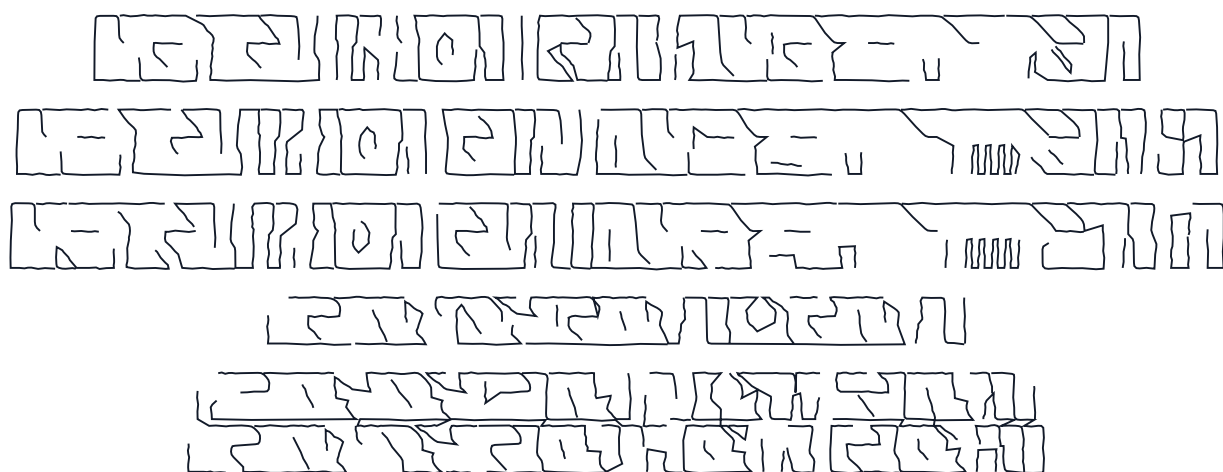выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные параметры цепи




Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника



Входим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи.



Определяем значения токов

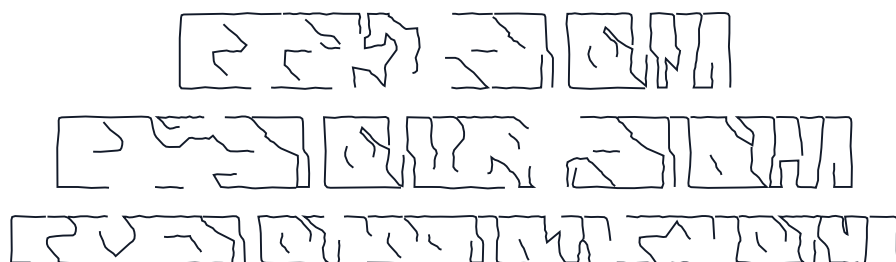

выполняем проверку расчётов по законам Кирхгофа

