

Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника



Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

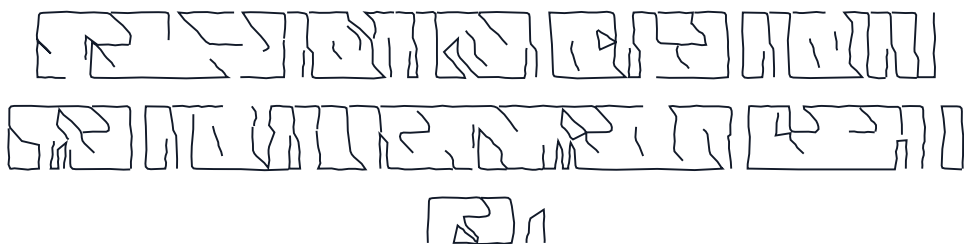


Рис. 21

5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС, токов и напряжений, провести законы Кирхгофа.

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результат показан на рис. 23.


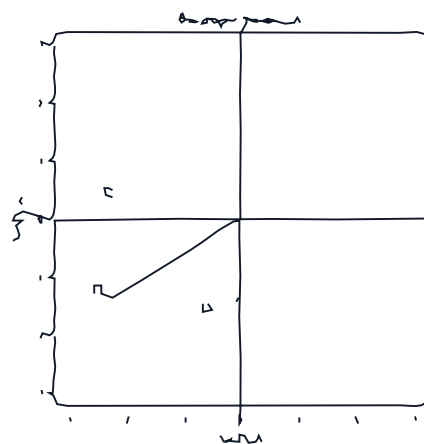


Рисунок 23 - Топографическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

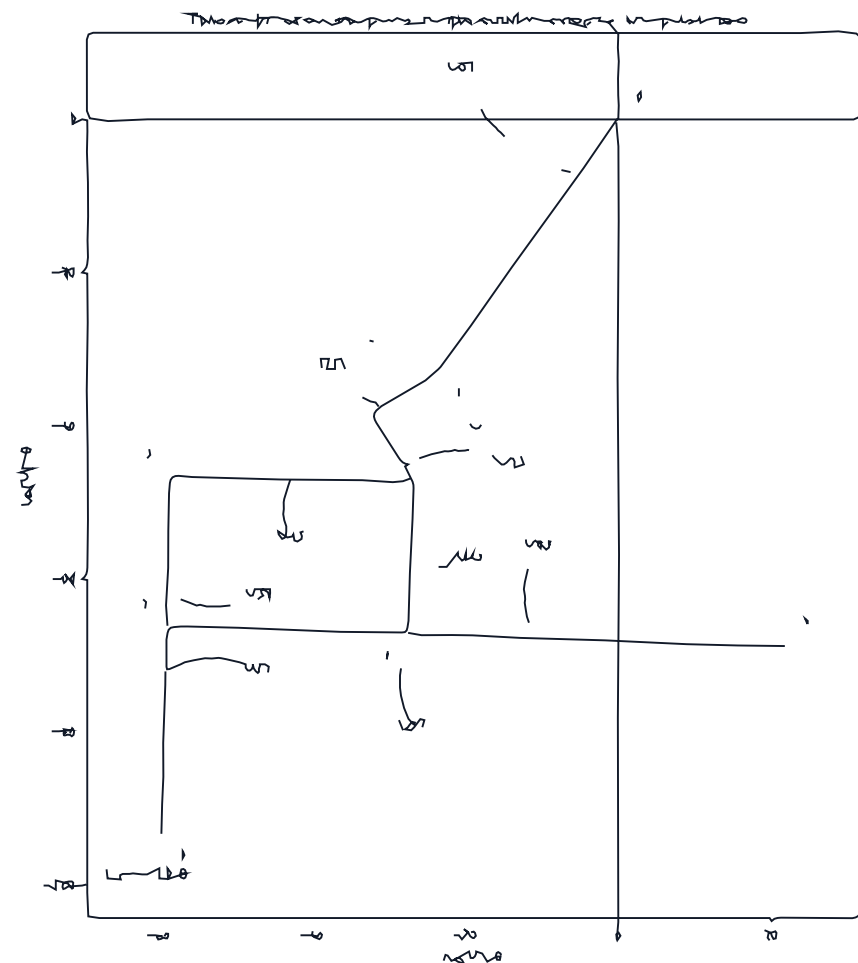6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения и мощности, построить графики

Запишем выражения для мгновенных значений

