

РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
ИСТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ЭДС

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяют параметры
эквивалентного источника ЭДС

1) Используем найденные ранее напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление

$$U_{xx} = \varphi_{n_2}^{(1)} - \varphi_{e_1}^{(1)} = 125 - (-93.519) = 94.769 \text{ V}$$

$$I_{load} = \frac{U_{xx}}{R_{eq} + R_1} = \frac{94.769}{9.884 + 6} = 5.966 \text{ A}$$