

После преобразования получаем расчетную схему для определения тока нагрузки

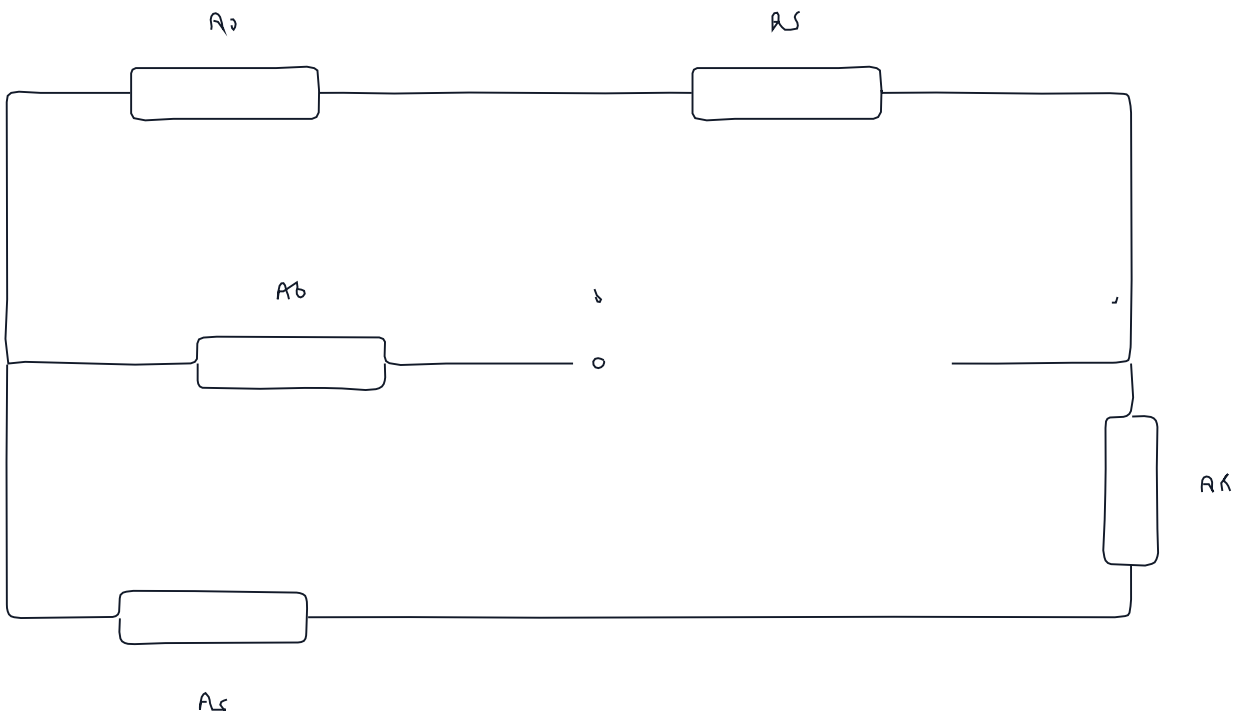


Рисунок 115 - Преобразованная расчетная схема

3) Найдем ток I_L по схеме эквивалентного источника тока

