

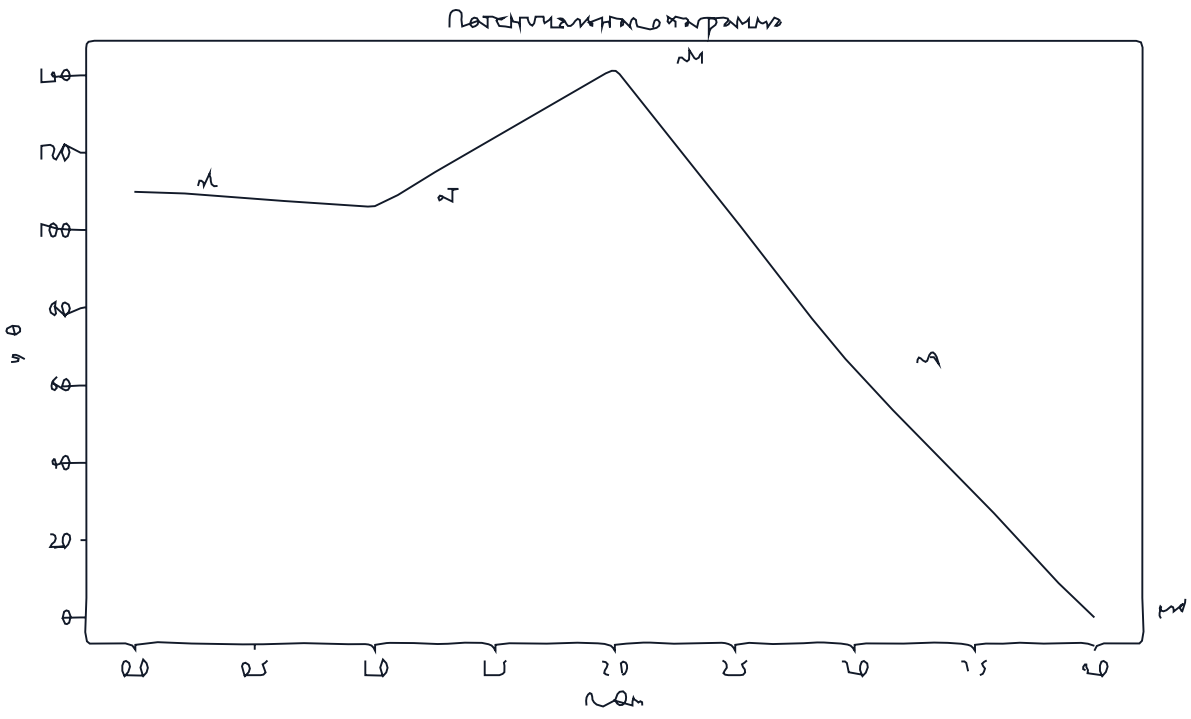


Рисунок 172 - Потенциальная диаграмма

7. Определить значения тока в цепи указав его направление и величину. Методом эквивалентного источника тока

Расчетная схема с разветвленной ветвью нагрузки показана на рис 173

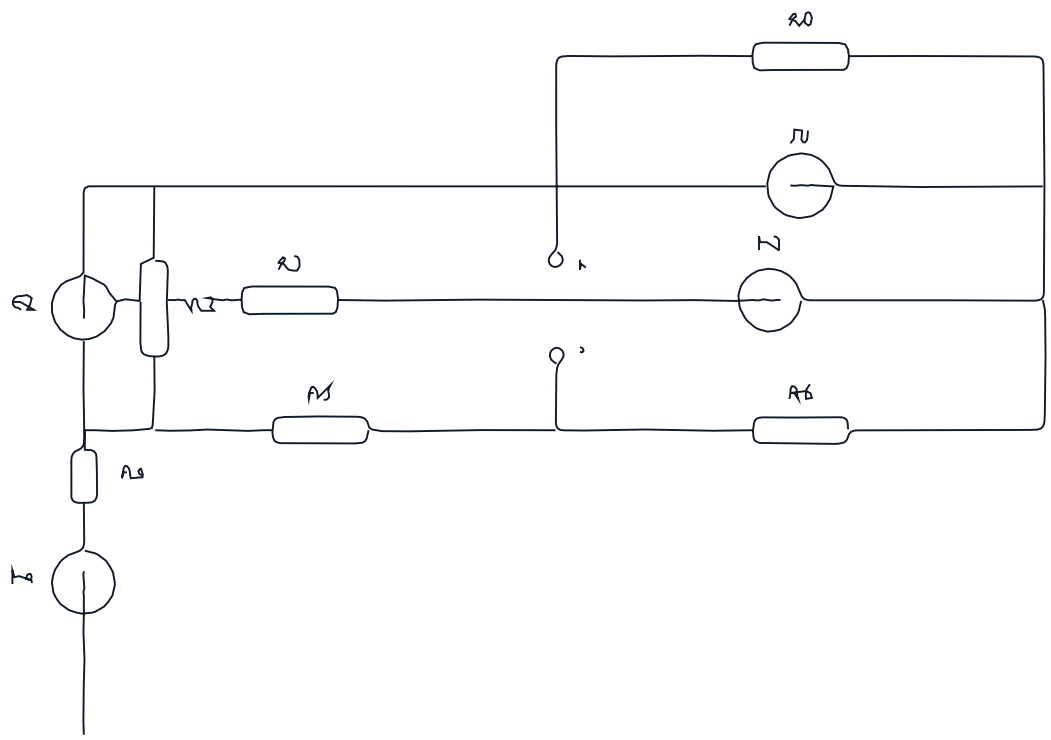


Рисунок 173 - Расчетная схема с разветвленной ветвью нагрузки

1) Найдём эквивалентный источник тока