

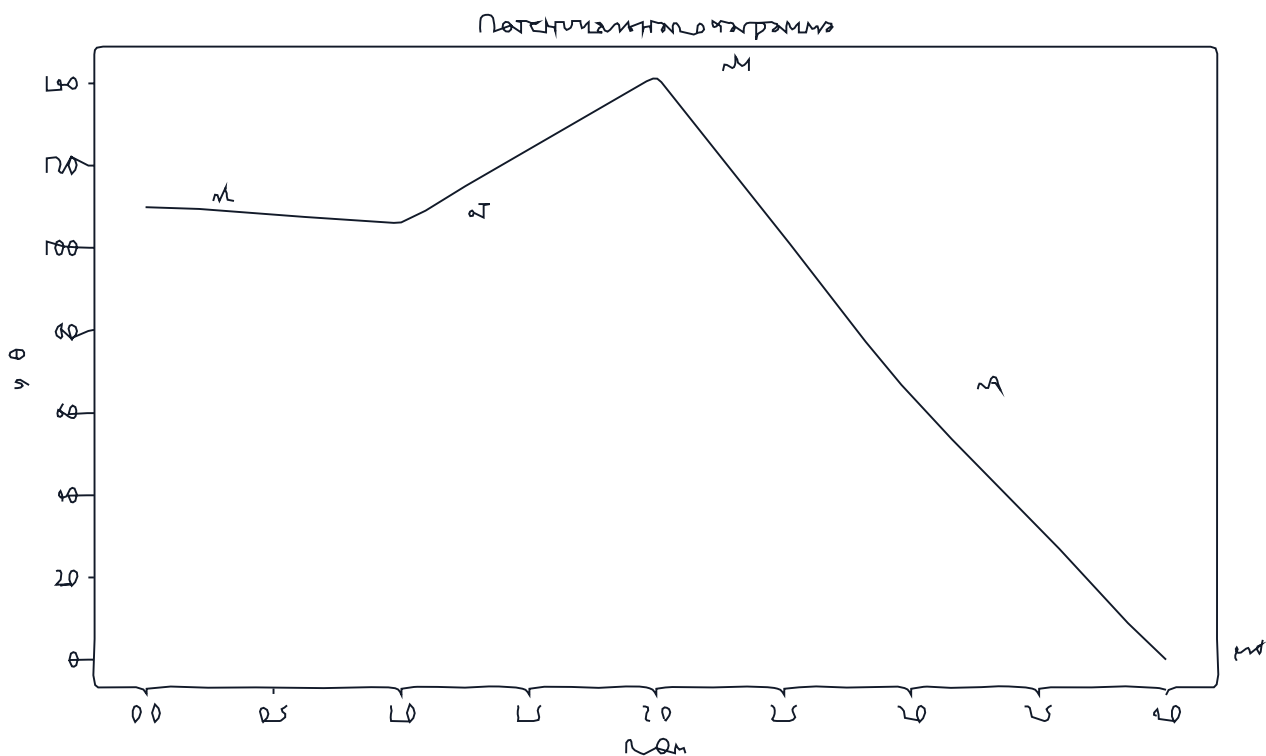


Рисунок I12 — Потенциальная диаграмма

2) РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕОДАВАТЕЛЕМ
МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ТОКА

Расчетная схема разомкнутой ветви нагрузки показана на рис. I13.

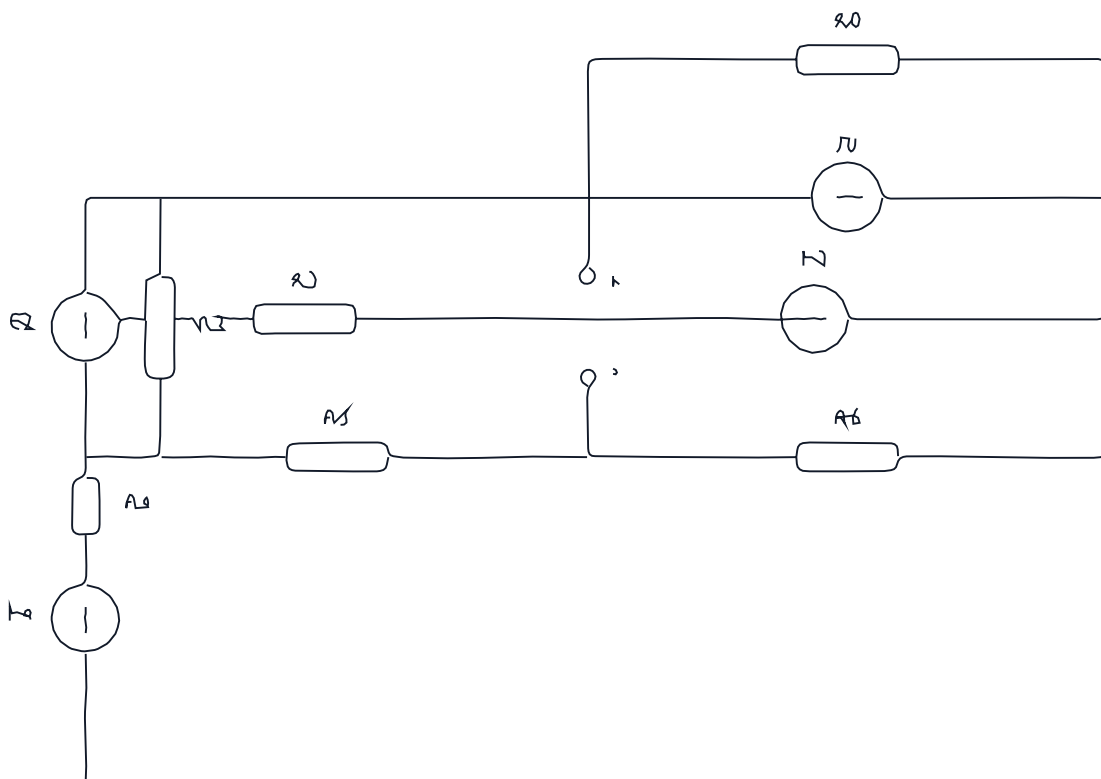


Рисунок I13 — Расчетная схема разомкнутой ветви нагрузки

1) Найдем напряжение холостого хода $U_{\text{хх}}$