

Определить эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подаваемых независимых источниках

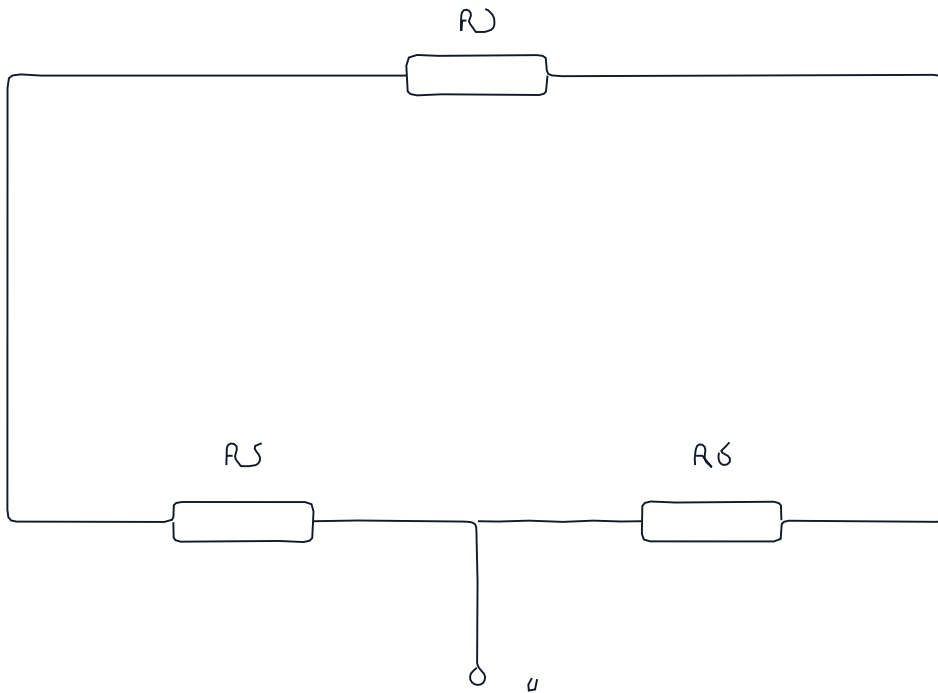
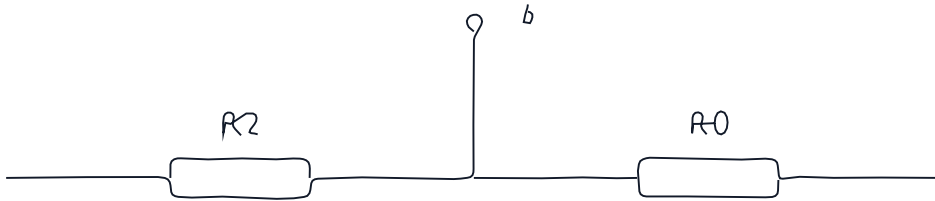


Рисунок 17 - Схема при подаваемых независимых источниках

2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы

После преобразования получаем расчетную схему для определения тока нагрузки