

Определяем эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавленных независимых источниках

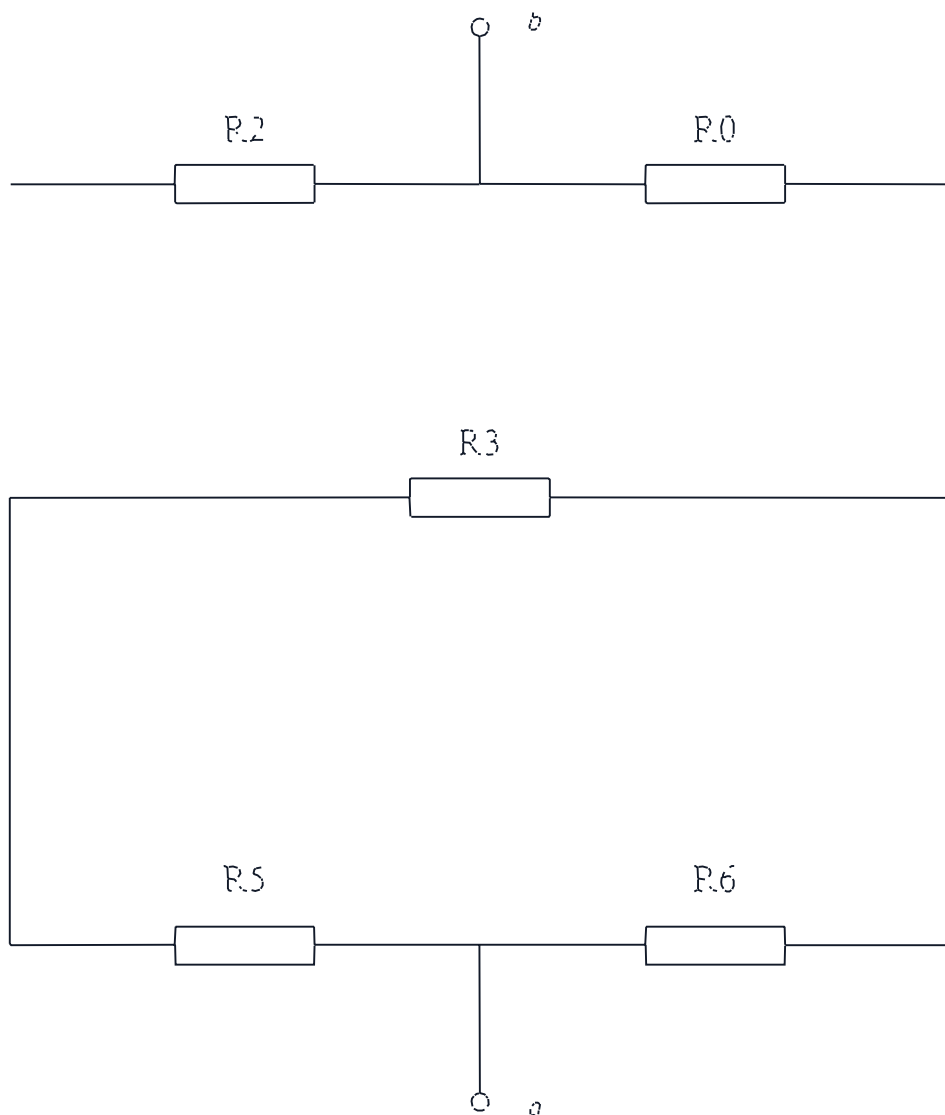


Рисунок 114 – Схема при подавленных независимых источниках

2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы

$$R_{eq} = \frac{U_{sc}}{I_{sc}} = \frac{|\varphi_{a7}^{(0)} - \varphi_{a1}^{(0)}|}{1} = \frac{|(-8.421) - 11.579|}{1} = 20 \, \Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{20} = 0.05 \, \text{S}$$

После преобразований получаем расчетную схему для определения тока нагрузки