

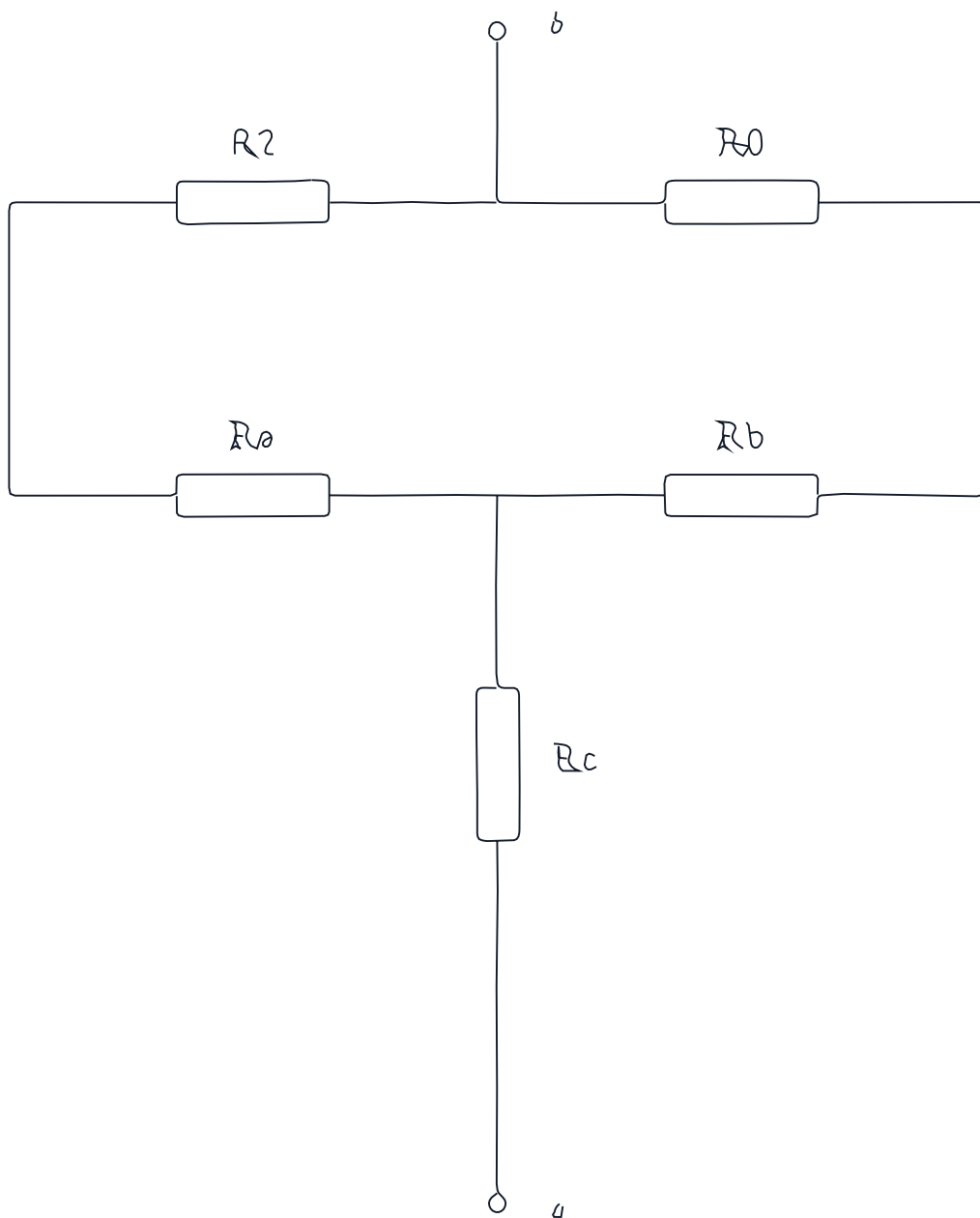


Рисунок 1.5 - Преобразованная расчетная схема

3) Изменим ток I по схеме эквивалентного источника тока