

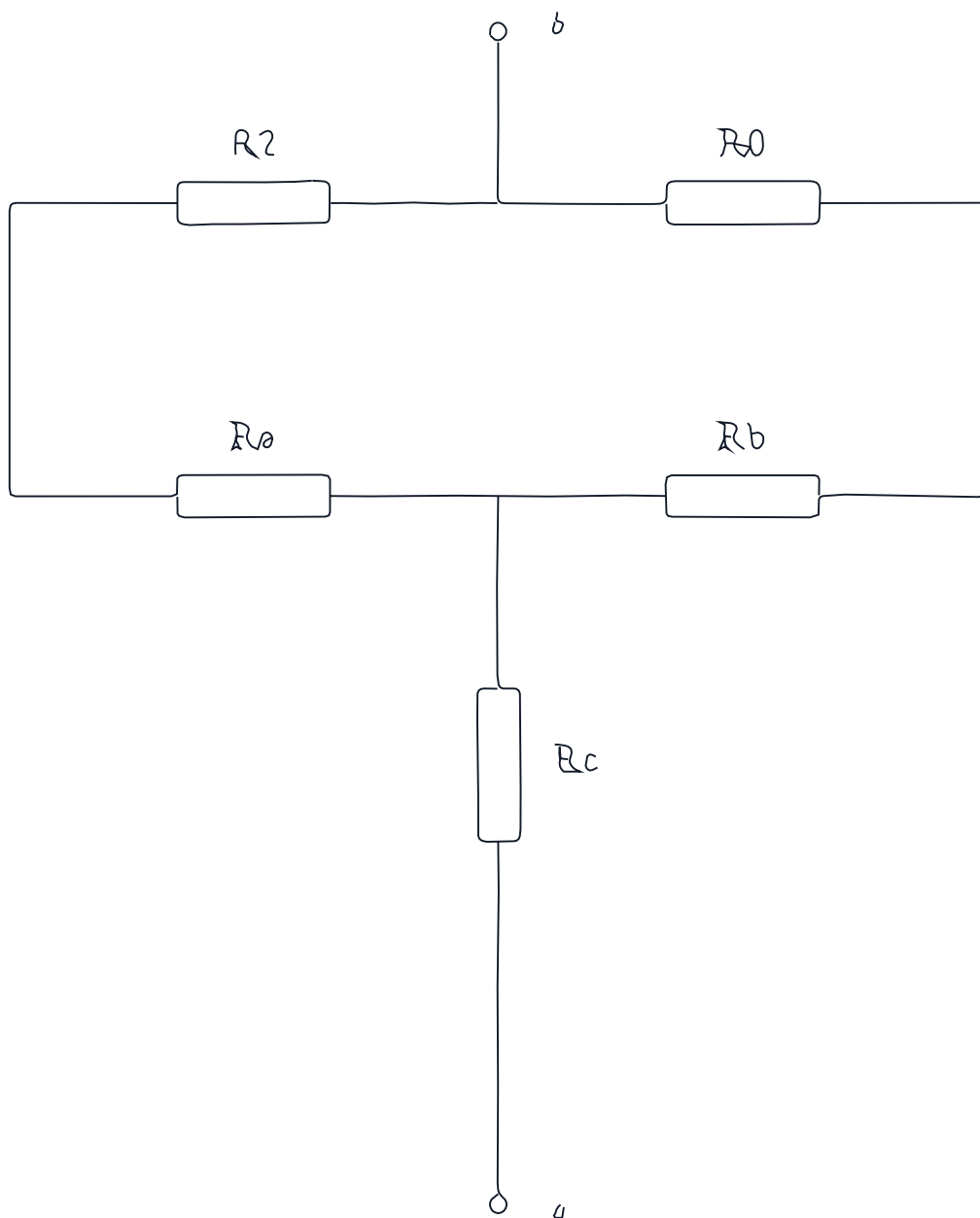


Рисунок 115 - Преобразованная расчетная схема

3) Найдем ток I_1 по схеме эквивалентного источника тока