

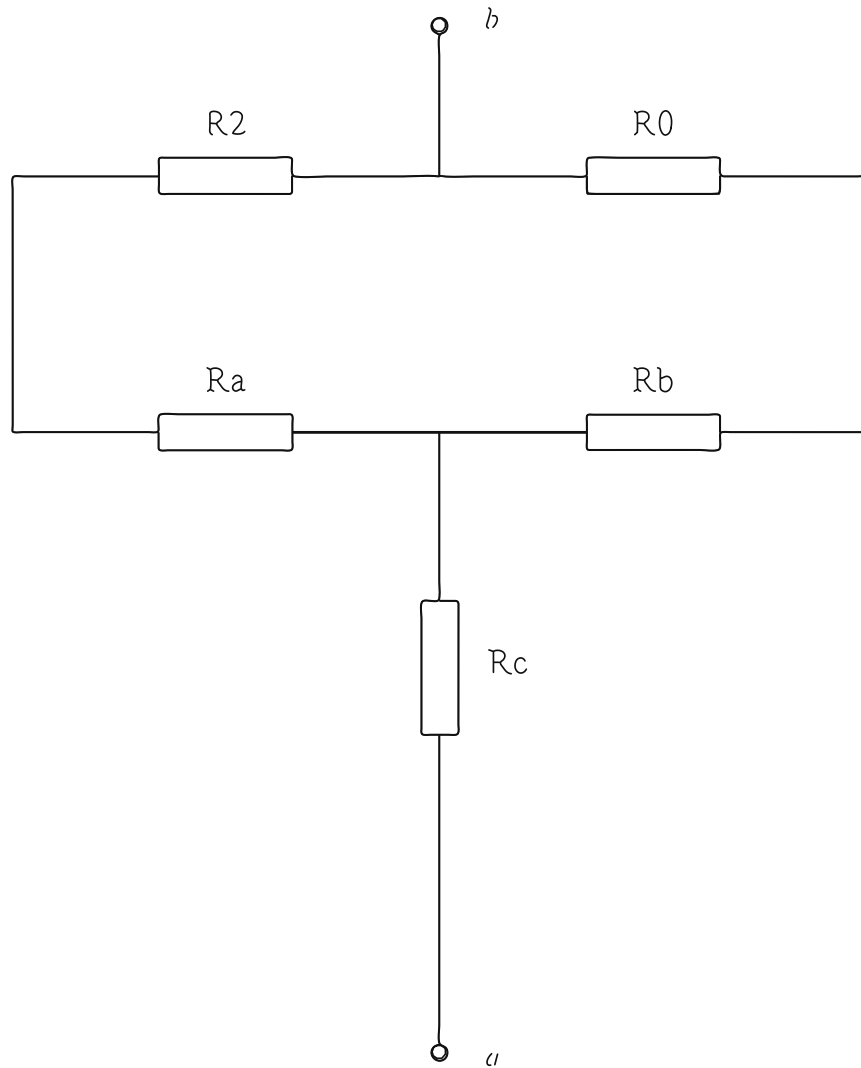


Рисунок 115 – Преобразованная расчетная схема

3) Найдём ток I_1 по схеме эквивалентного источника тока

$$J_{eq} = \frac{U_{oc}}{R_{eq}} = \frac{144.737}{20} = 7.237 \text{ A}$$

$$G_{R_1} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{16} = 0.0625 \text{ S}$$

$$I_1 = J_{eq} \frac{G_{R_1}}{G_{eq} + G_{R_1}} = 7.237 \frac{0.0625}{0.05 + 0.0625} = 4.02 \text{ A}$$