

РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
ЧТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ЭДС

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяют параметры
ивалентного источника ЭДС

1) Используем найденные ранее напряжение холостого хода и эквивалентное сопро-
ление

$$U_{xx} = \varphi_{n1}^{(1)} - \varphi_{11}^{(1)} = 139,806 - (-4,931) = 144,737 \text{ В}$$

$$I_{load} = \frac{U_{xx}}{R_{\Sigma} + R_1} = \frac{144,737}{20 + 16} = 4,02 \text{ А}$$