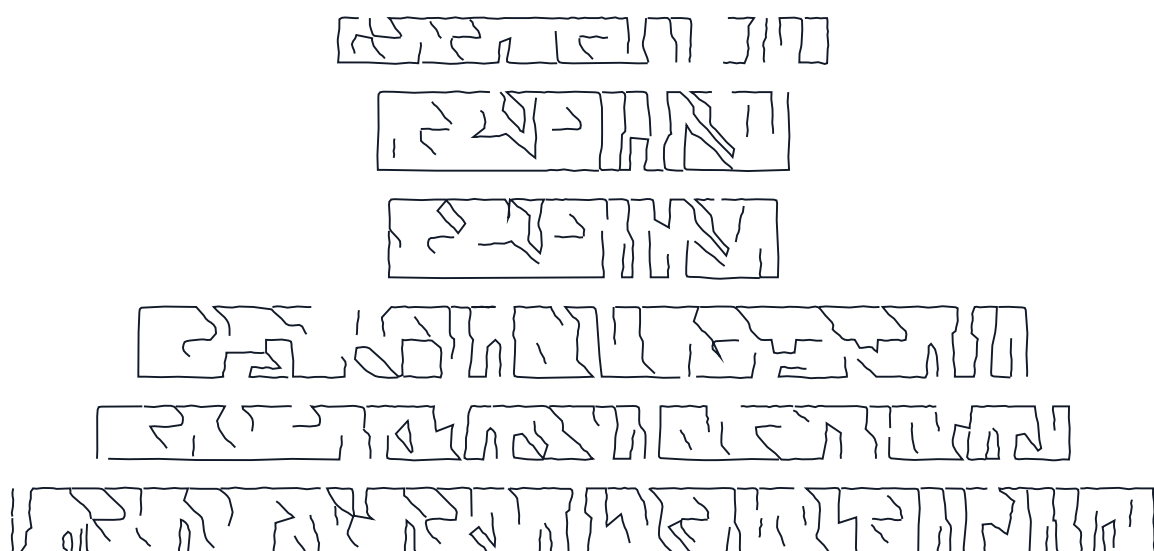
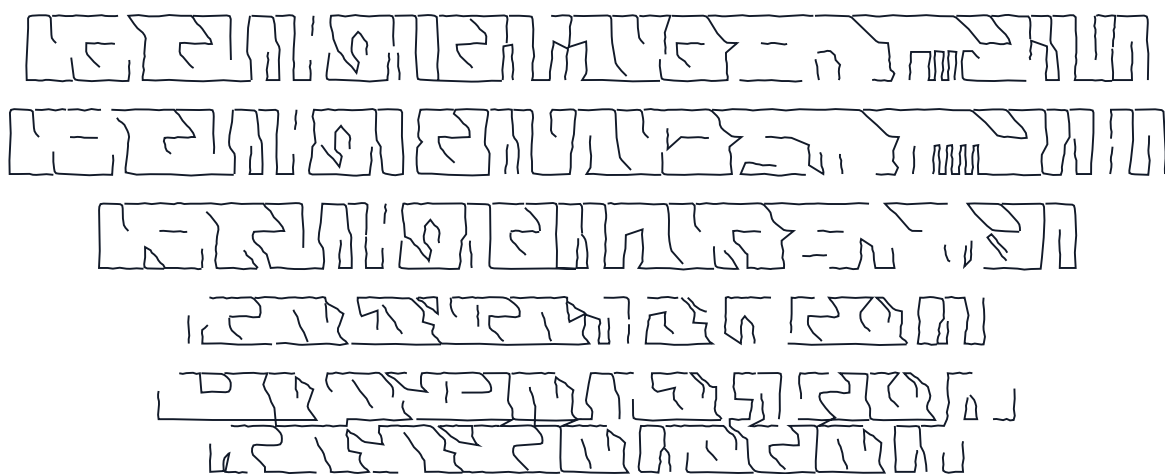


Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные параметры цепи



Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника



Входим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи.



Определяем значения токов



Выполняем проверку расчётов по законам Кирхгофа

