

2. ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЙ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА

Согласно схеме, на рис 22 определяем действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника

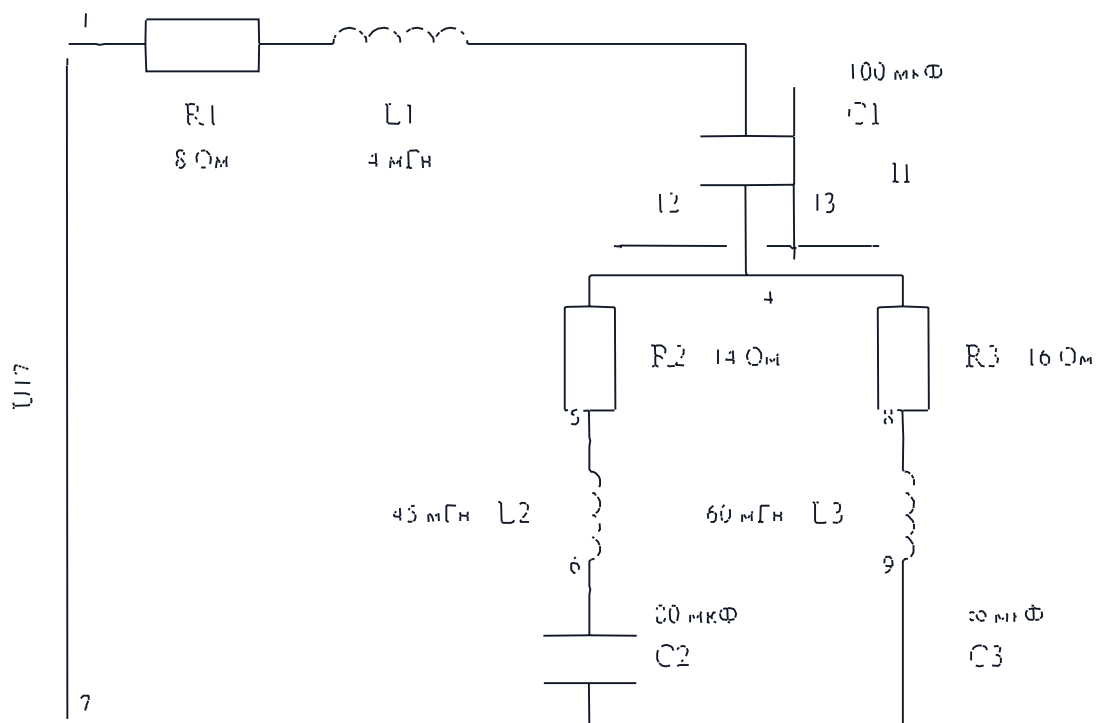


Рисунок 22 – Расчетная схема цепи

$$|I_1| = |-6.16 - j2.22| = 6.543 \text{ A}, |I_2| = |-0.71 - j5.21| = 5.259 \text{ A}$$

$$|I_3| = |-5.45 + j2.99| = 6.216 \text{ A}$$

$$U_{17} = U_{12} + U_{23} + U_{34} + U_{45} + U_{56} + U_{67} = -260.63 + j115.73 \text{ V}$$

$$|U_{17}| = |-260.63 + j115.73| = 285.168 \text{ V}$$