

Определим активную, реактивную и полную мощность приемника

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

5. В комплексной плоскости построим векторную диаграмму $\vec{U}_{\text{ср}}$, $\vec{I}_{\text{ср}}$ и найдем их модуль и аргумент. Законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результат показан на рис. 29

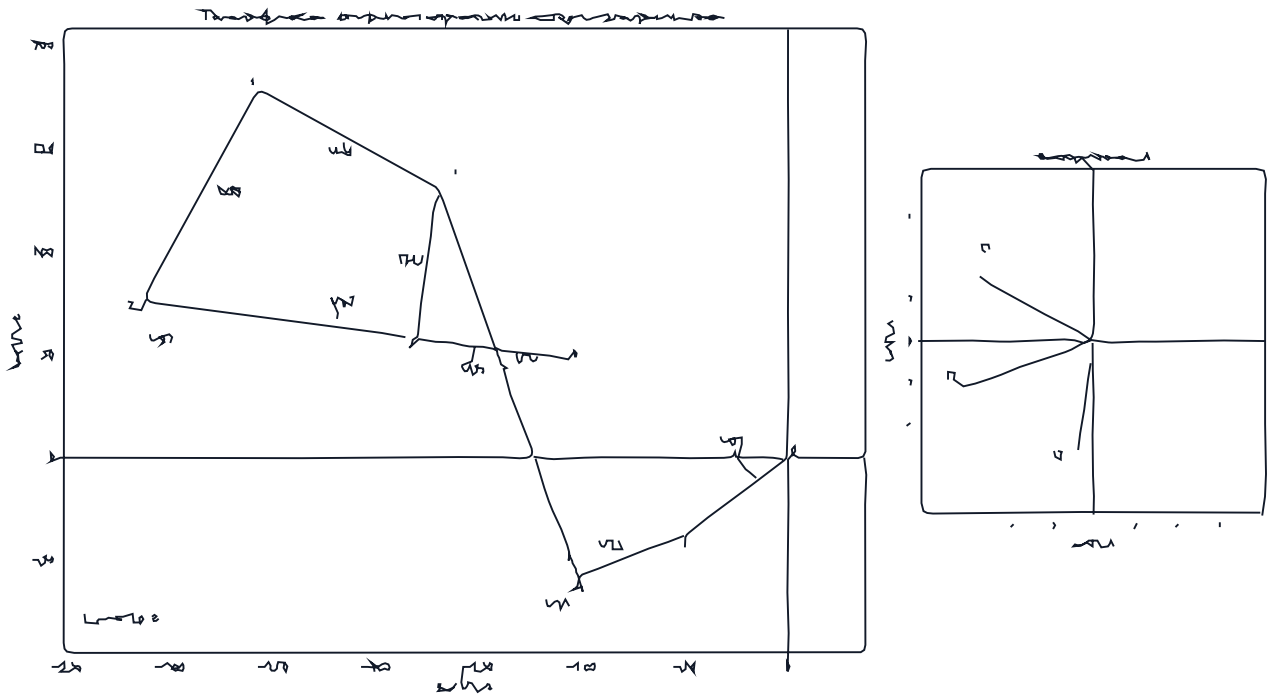


Рисунок 29 - Полюсная диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6. НАЙТИ ВЕЩНОСТЬ ВЕЩНОСТИ ДЛЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКА НАЙДЕЖЕ НАИ И МОЩНОСТЕЙ ПОСТРОИТЬ ТОАФИКА

Запишем выражения для мгновенных значений

Графика представлена на рисунке 29