

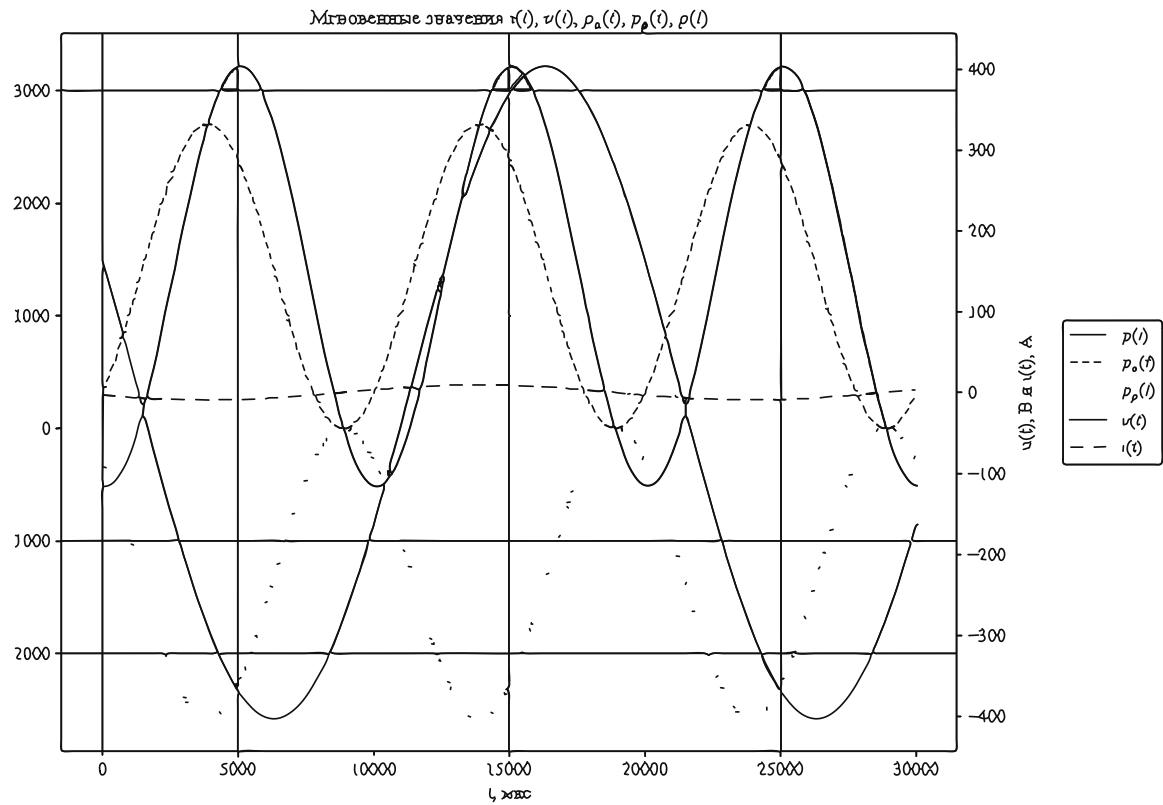


Рисунок 24 - Мгновенные значения тока, напряжения и мощности

По графикам определяем амплитудные значения и подтверждаем среднюю активную мощность приемника

$$I_{lm} = 9\,254 \text{ А}, \quad U_m = 403\,288 \text{ В}$$

$$\overline{p(t)} = P = 1348\,02 \text{ Вт}, \quad Q = -1290\,214 \text{ вар}$$