

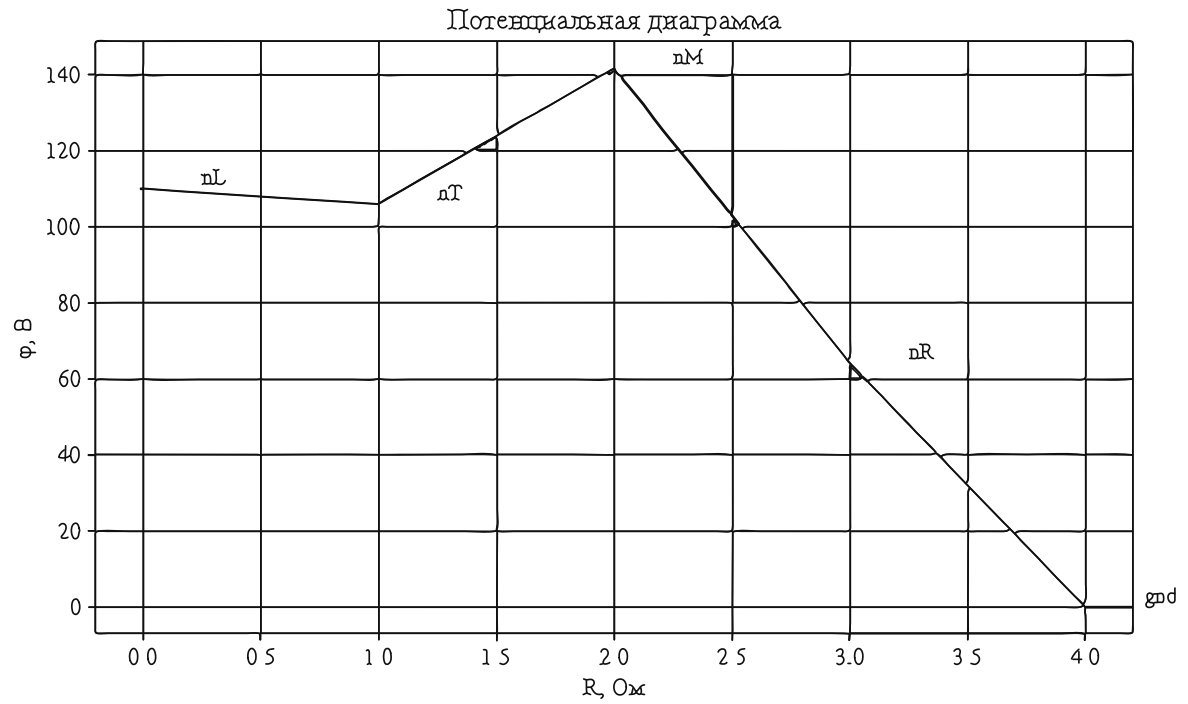


Рисунок 112 – Потенциальная диаграмма

АССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
СТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ТОКА

Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис 113

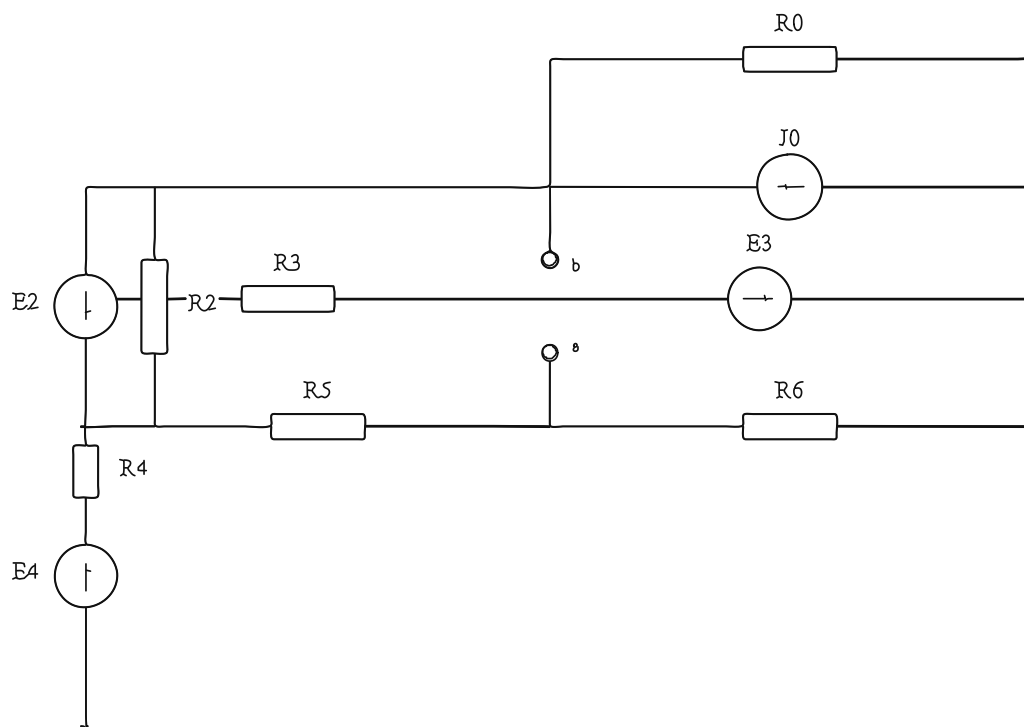


Рисунок 113 – Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найдем напряжение холостого хода U_{xx}

$$U_{xx} = \varphi_{nT}^{(xx)} - \varphi_{1_1}^{(xx)} = 139\,806 - (-4\,931) = 144\,737\text{ V}$$