

Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

СНА КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ ЭДС, ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ, ПРОВЕРИТЬ ЗАКОН КИРХГОФА

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результат показан на рис. 23.

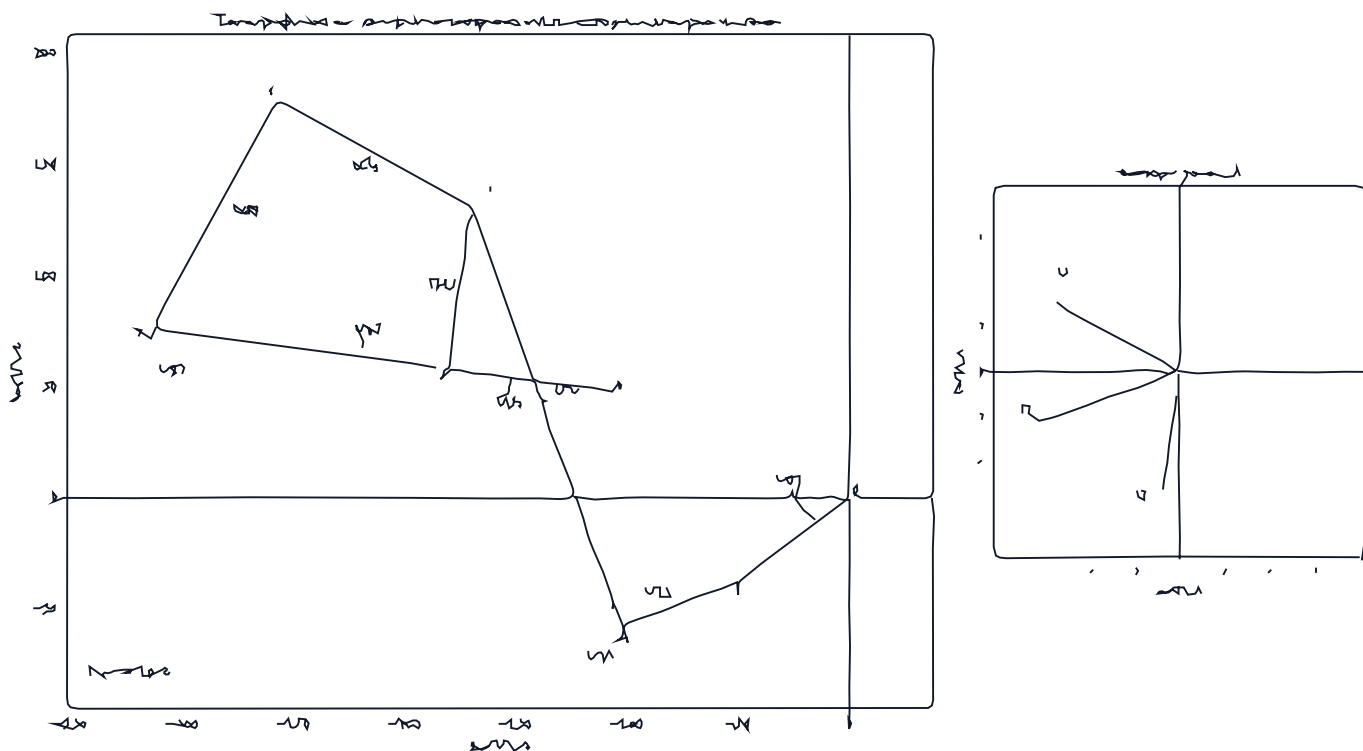


Рисунок 23 - Топологическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов
6. НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТЕЙ ПОСТРОИТЬ ГРАФИКИ

Запишем выражения для мгновенных значений

Графики представлены на рисунке 24