

Согласно схеме на рис 22 определить действующие значения потребляемой мощности и потерь в линиях

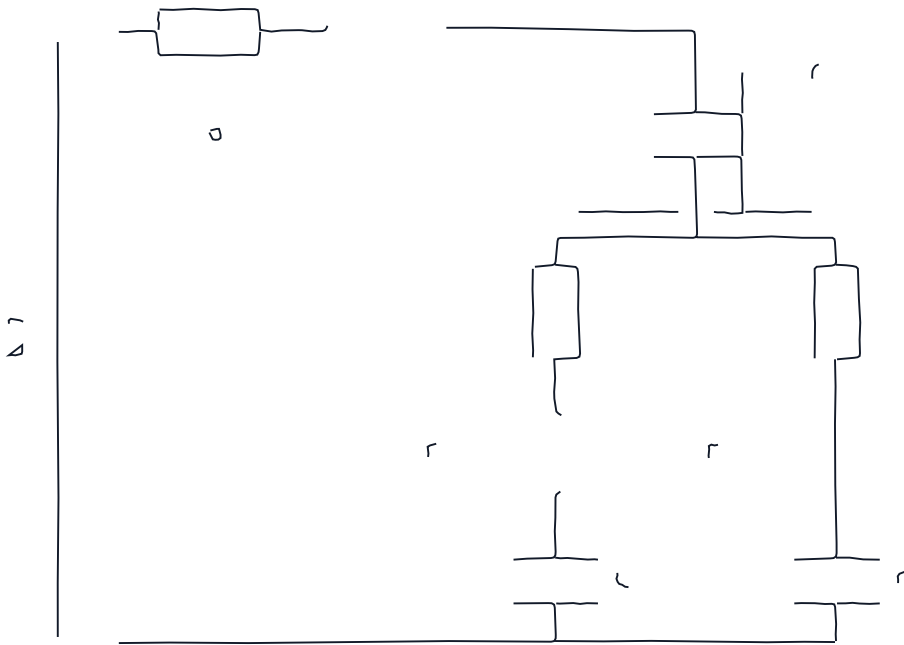


Рисунок 22

3. $\sigma \tau \rho \epsilon \rho \beta \lambda \iota \kappa \tau \epsilon$ $\pi \omicron \chi \alpha \zeta \alpha \eta \tau \alpha$ $\pi \rho \alpha \beta \omega \nu \omicron \varsigma$ $\alpha \mu \tau \epsilon \rho \mu \epsilon \tau \rho \alpha$ λ $\beta \omicron \nu \lambda \tau \mu \epsilon \tau \rho \alpha$ V κ $\beta \alpha \tau \tau \mu \beta \tau \rho \alpha$ W

Определить показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

4. $\rho \alpha \sigma \chi \epsilon \iota \sigma \tau \epsilon$ $\alpha \chi \tau \iota \upsilon \beta \eta \gamma \omega \varsigma$ $\rho \epsilon$ $\alpha \chi \tau \iota \upsilon \beta \eta \gamma \omega \varsigma$ κ $\iota \sigma \chi \eta \gamma \omega \varsigma$ $\mu \omicron \upsilon \chi \eta \sigma \epsilon \iota \varsigma$ β $\chi \omicron \mu$ $\pi \lambda \beta \alpha \chi \epsilon \iota \sigma \iota$ $\phi \omicron \rho \mu \beta$ $\chi \omicron \upsilon \phi \alpha \iota \alpha \beta \eta \tau$ $\mu \omicron \upsilon \chi \eta \sigma \epsilon \iota \varsigma$ $\pi \rho \alpha \beta \mu \eta \alpha \chi \alpha$ $\pi \rho \omicron \beta \rho \alpha \tau \epsilon$ $\beta \alpha \lambda \alpha \eta \epsilon$ $\mu \omicron \upsilon \chi \eta \sigma \epsilon \iota \varsigma$

Определить активную, реактивную и полную мощность приемника