


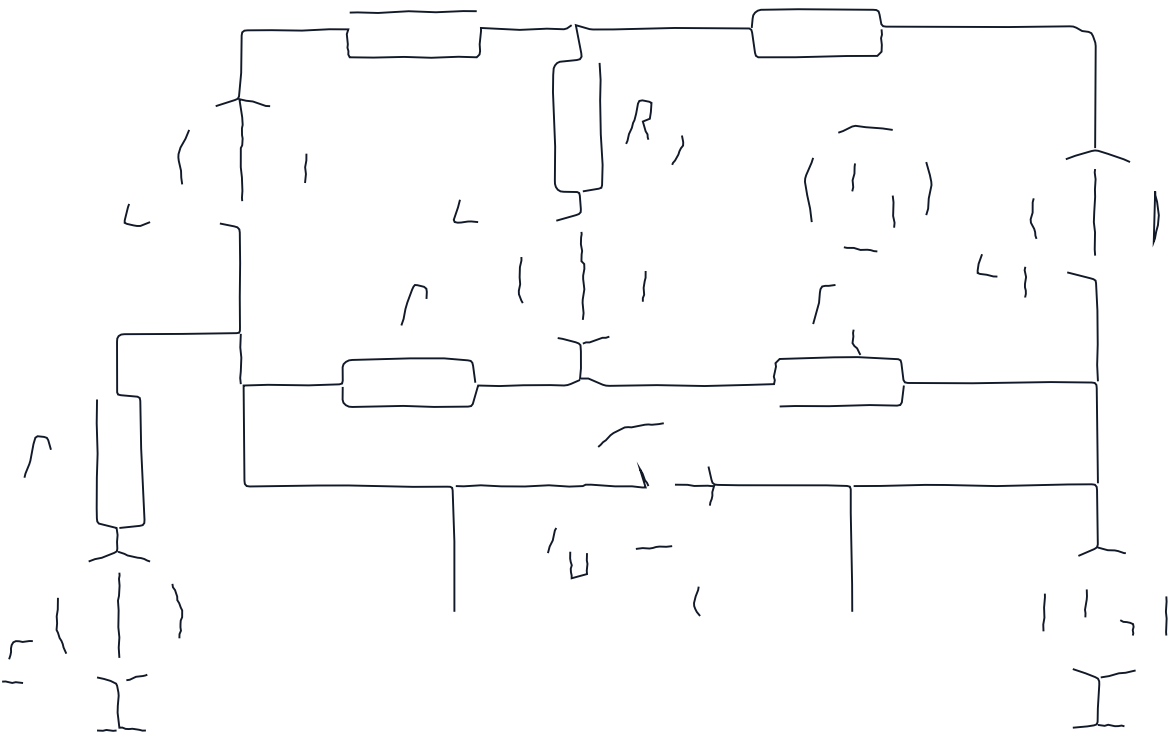


Рисунок 19 - Исходная схема для расчета

Потенциалы узлов можно найти с помощью матричного уравнения

После расчета получаем

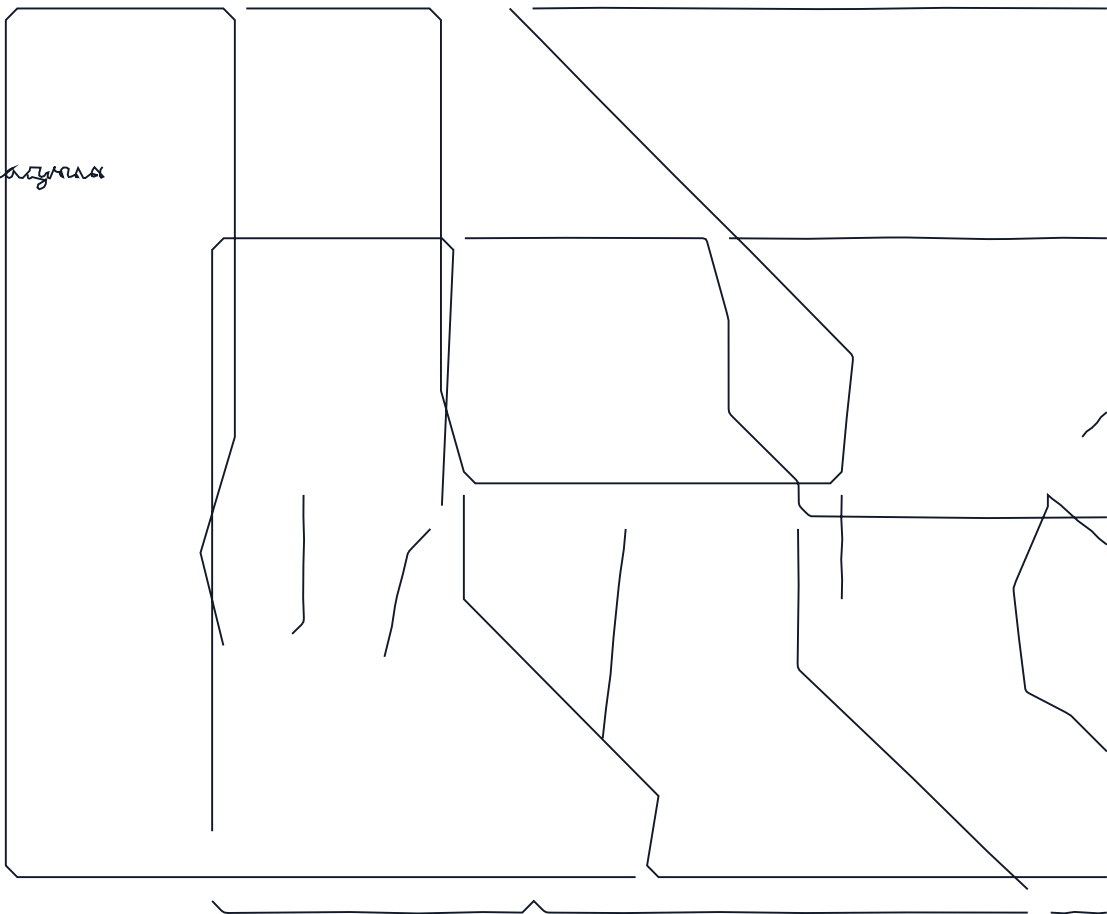

Определяем ток ветвей