

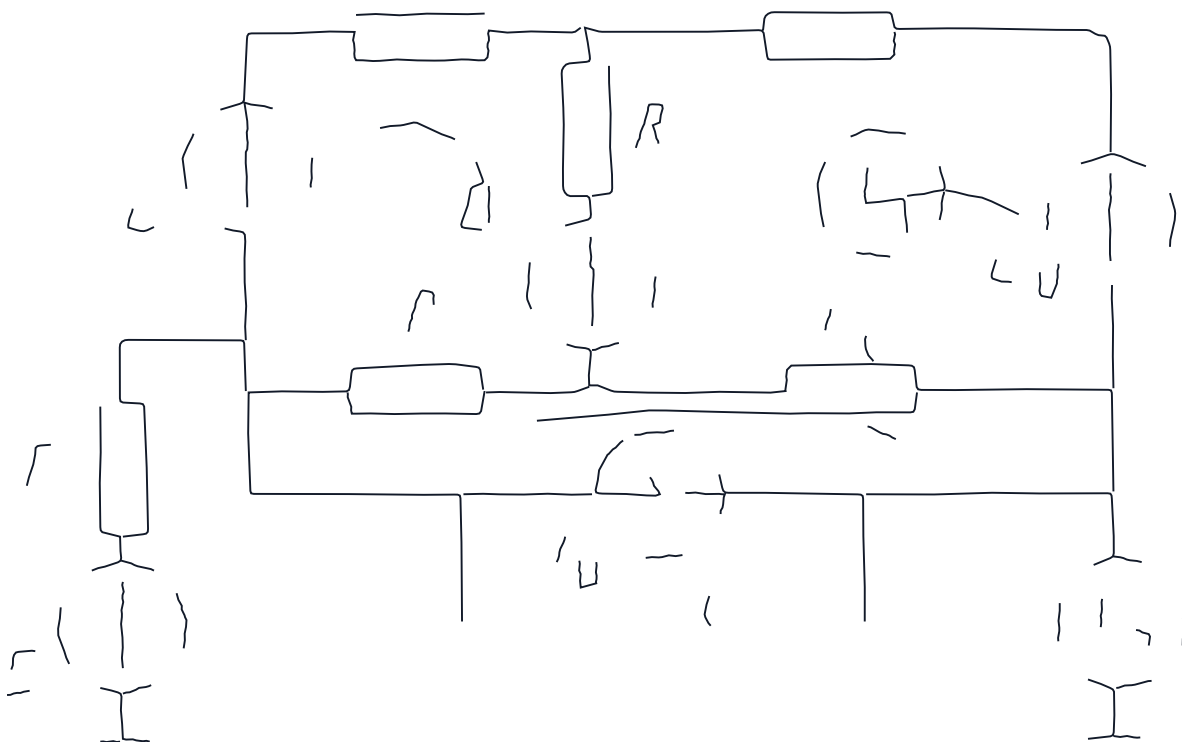


Рисунок 1.10 - Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составляем по схеме и получаем

После подстановки получаем значения контурных токов

Проверяем восстановление токов ветвей

4. РАССЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ ВОЛЬТМЕТРОВ

Для определения показаний вольтметров составим уравнения по второму закону Кирхгофа