

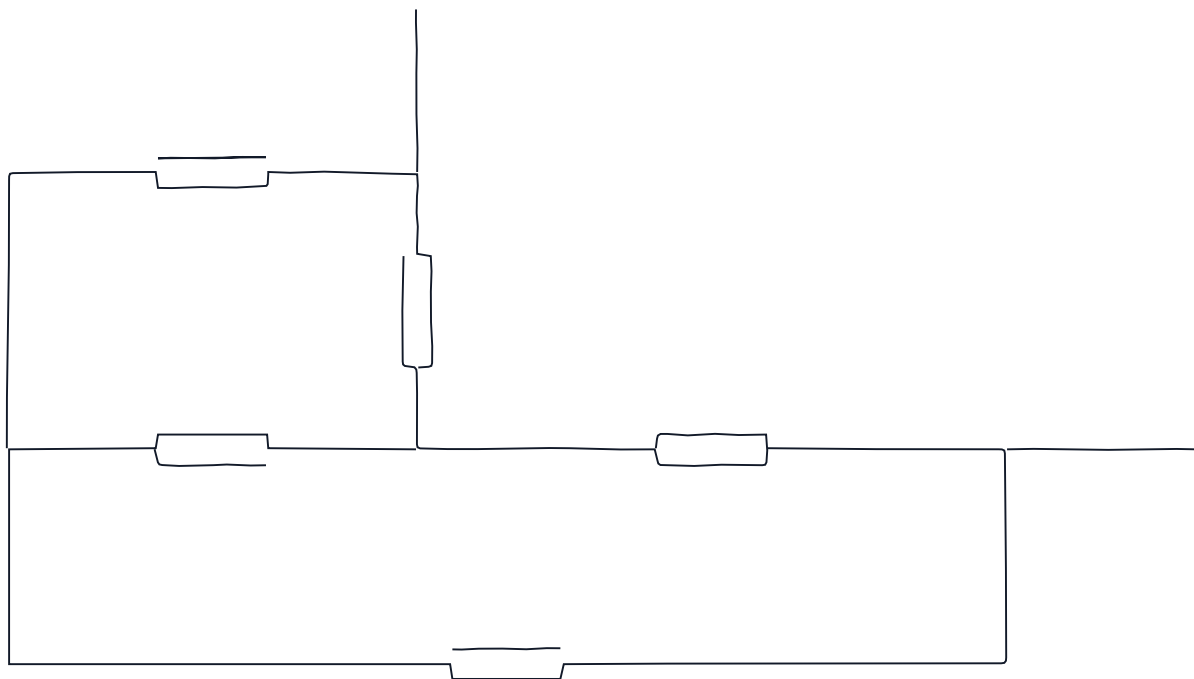


Рисунок 115

После преобразования получаем расчетную схему для определения тока нагрузки

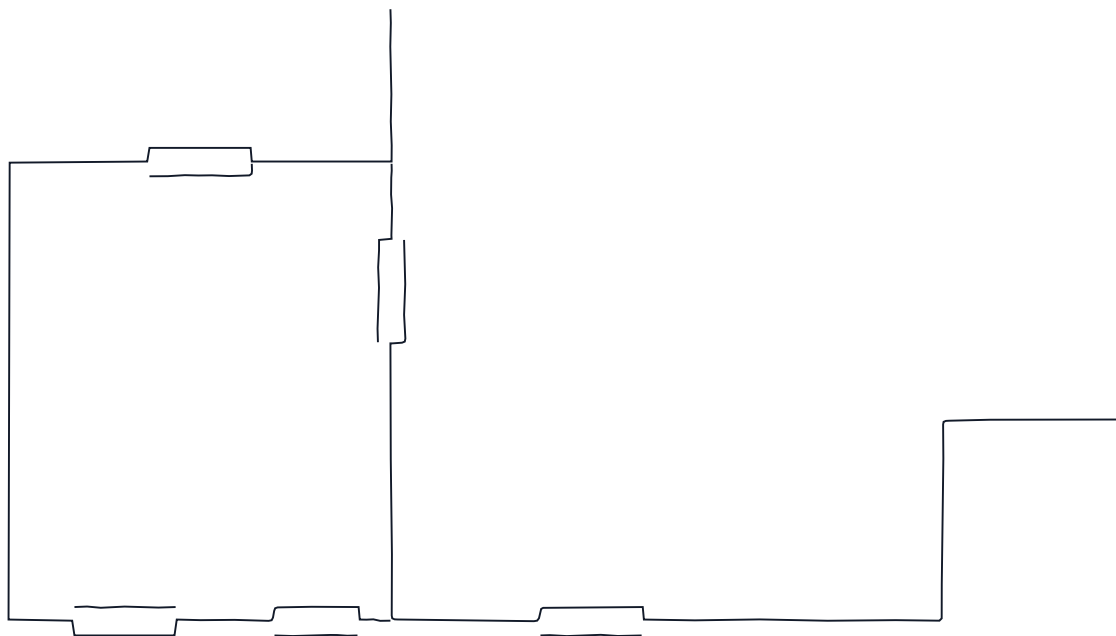


Рисунок 115