

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму СДР, мощностей и активную мощность нагрузки КИПТОФА

Комплексную диаграмму строим по результатам подсчета в пункте 2. Результаты показаны на рис. 29

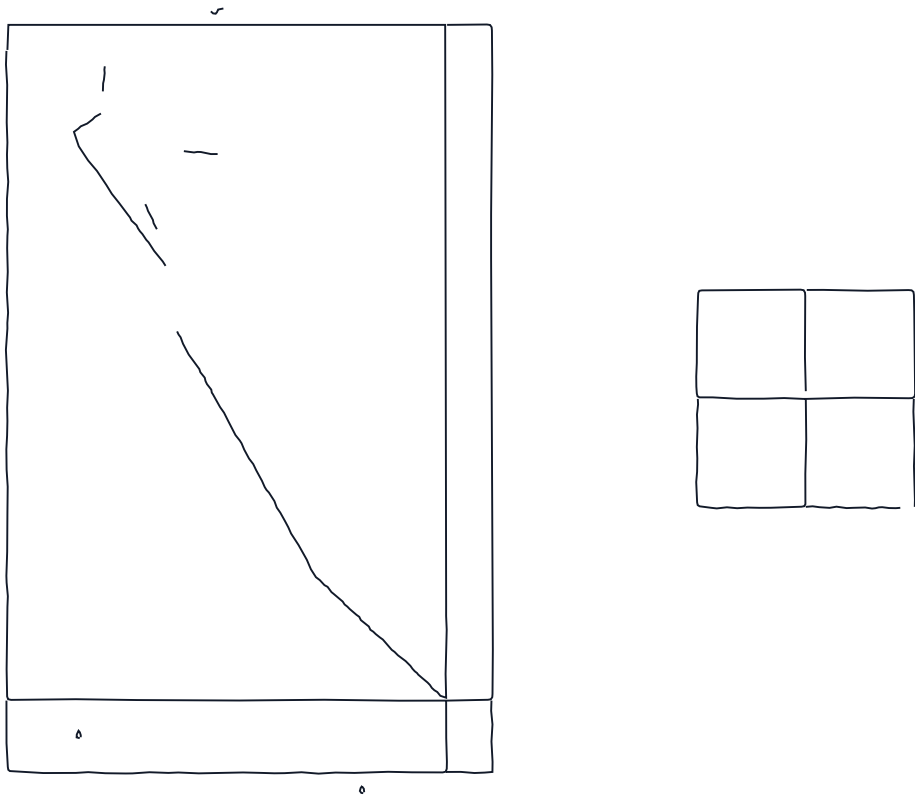


Рисунок 29

6. Найти активную мощность для многоветвевых нагрузочных мощностей ТДАФУКИ и мощностей потерь мощности ТДАФУКИ

Записать выражения для мгновенных значений