

Проверяем восстановление токов ветвей

4 РАСЧИТАТЬ ПОКАЗАНИЯ ВОЛЬТМЕТРОВ

Для определения показаний вольтметров составим уравнения по второму закону Кирхгофа

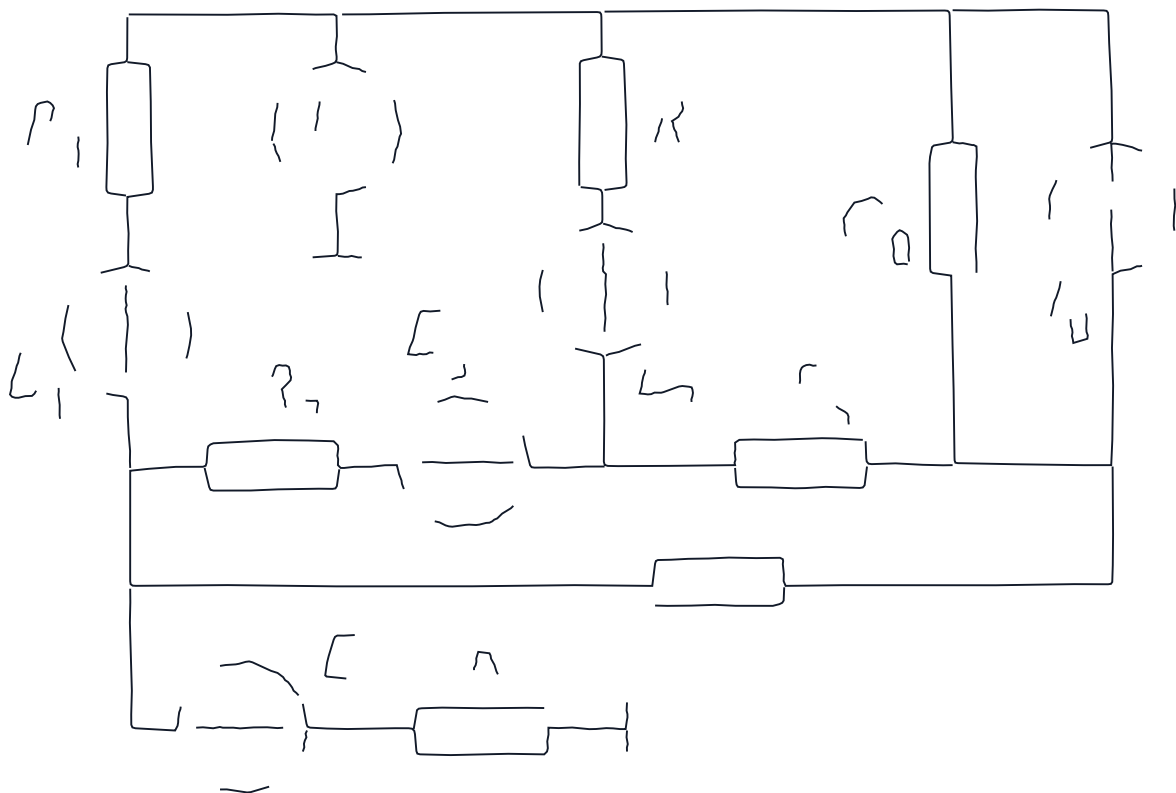


Рис. 10.10 - Схема для определения показаний вольтметров

$$V_2 \approx 259.064 \text{ В}$$

5 ПРОВЕРКА БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

В РАСЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ТОЧЕК СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТУРА ЦЕПИ ПОСТРОИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГРАММУ ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ТОЧКУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

По основной схеме выделяем точки внешнего контура, для которых вычисляются потенциалы