

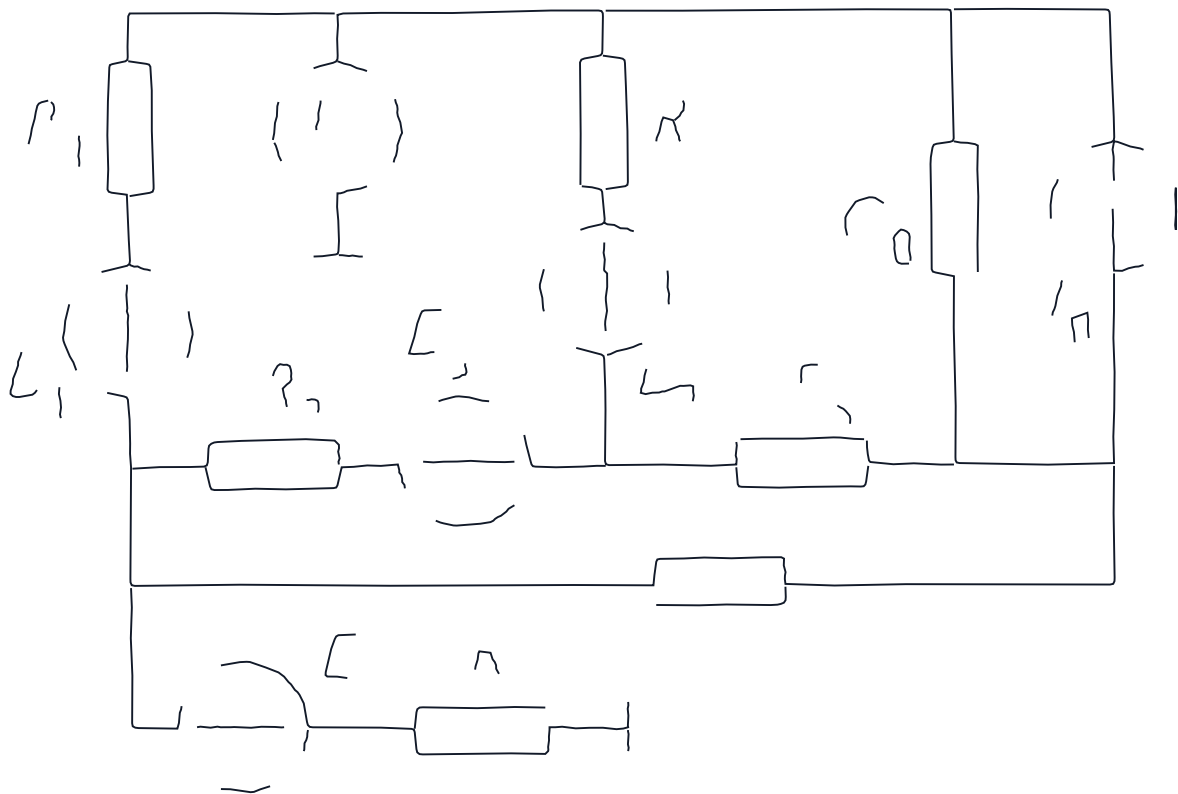


Рисунок 1.11 - Схема для определения потенциалов внешнего контура

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 1.12

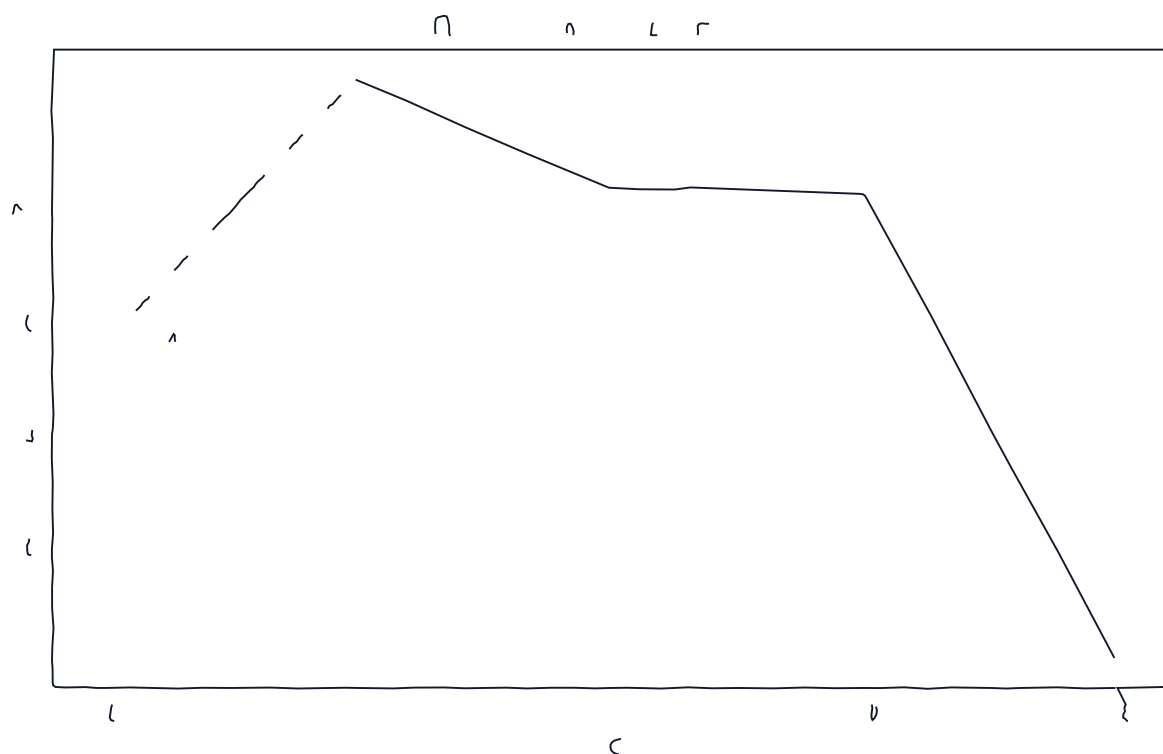


Рисунок 1.12 - Потенциальная диаграмма

2. РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕТИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ТОКА