

Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис. 1.3

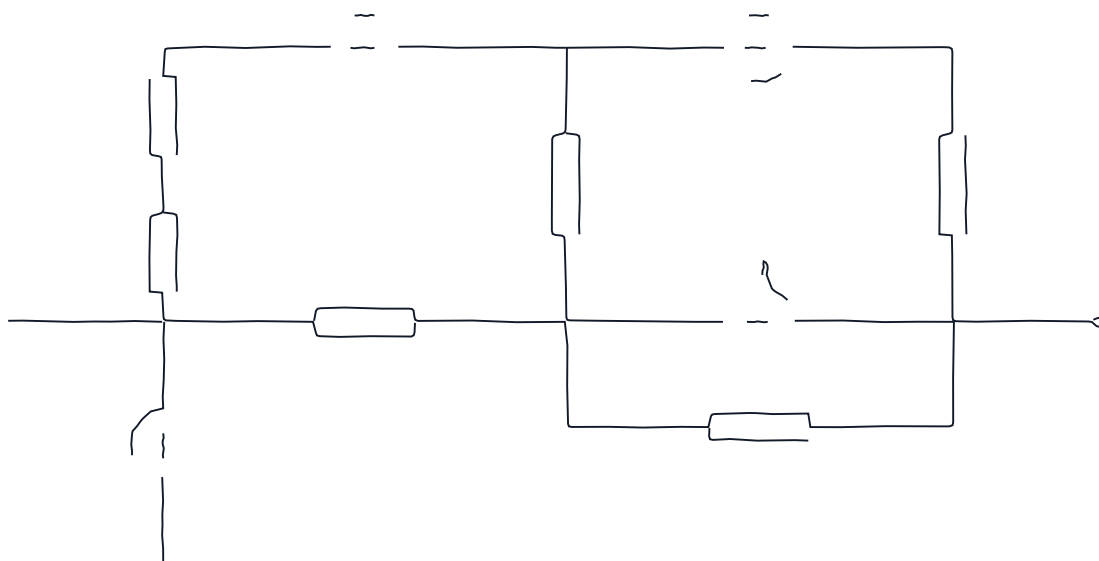


Рис. 1.3 Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки

Определяем эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавлении независимых источников

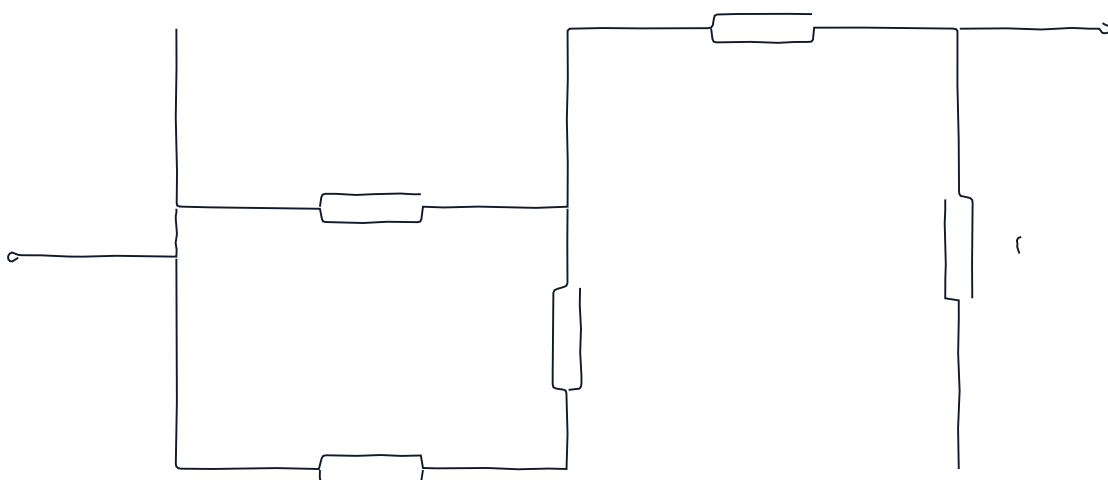


Рис. 1.4 - Схема при подавлении независимых источников