

Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

5 НА КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ
 ЭДС, ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ ПРОВЕРИТЬ ЗАКОНЫ КИРХГОФА
 Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результат
 показан на рис 23

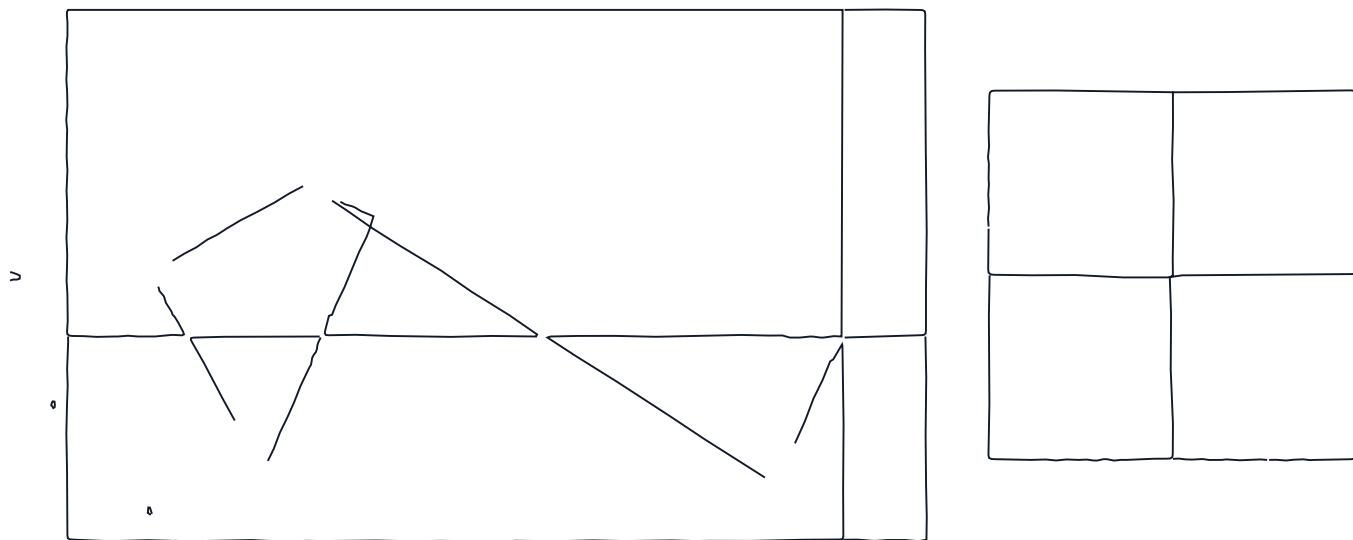


Рисунок 23 - Топографическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6 ЗАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТЕЙ ПОСТРОИТЬ ГРАФИКИ

Запишем выражения для мгновенных значений