

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника

Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи

Определяем значения токов

Выполняем проверку расчетов по законам Кирхгофа

Фиксируем комплексные напряжения ветвей приемника

