

Графики представлены на рисунке 4

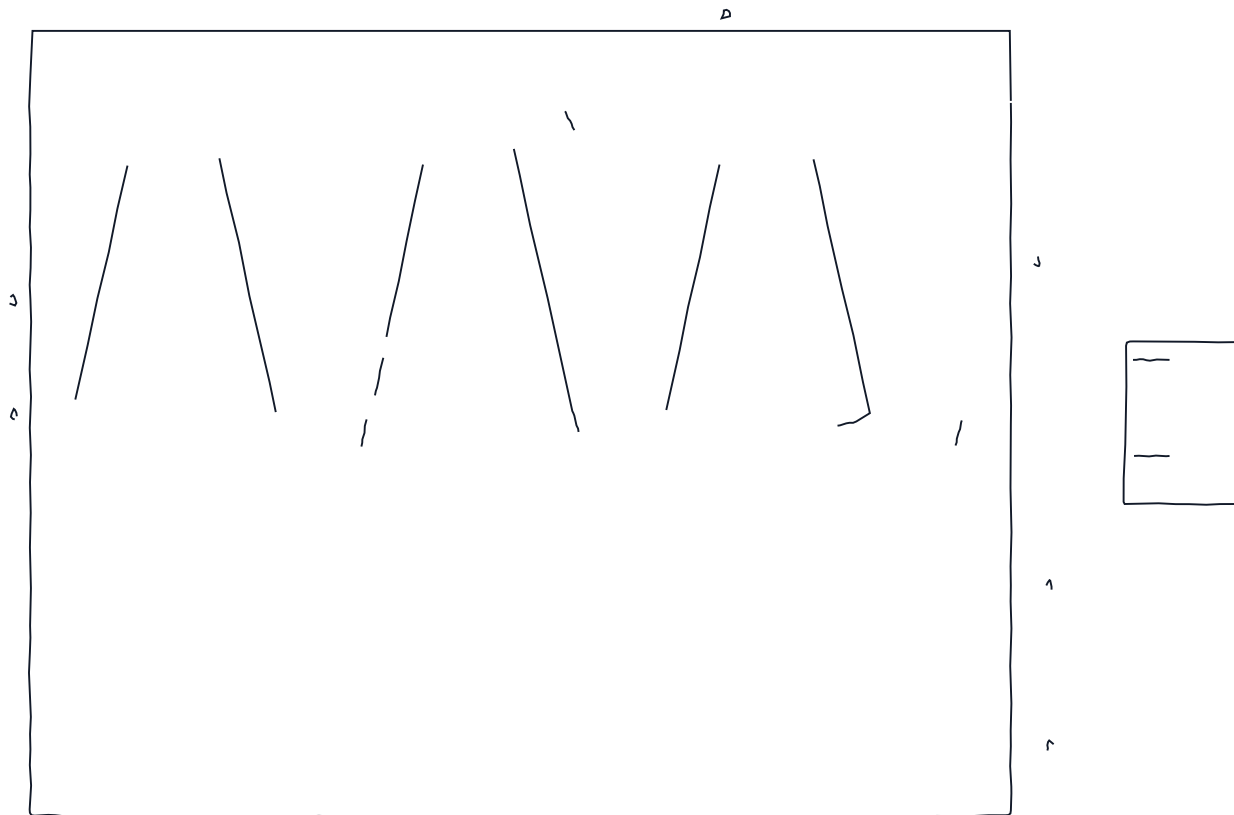


Рисунок 4 - Мгновенные значения тока, напряжения и мощности

По графикам определяем амплитудные значения и подтверждаем среднюю активную мощность приемника