

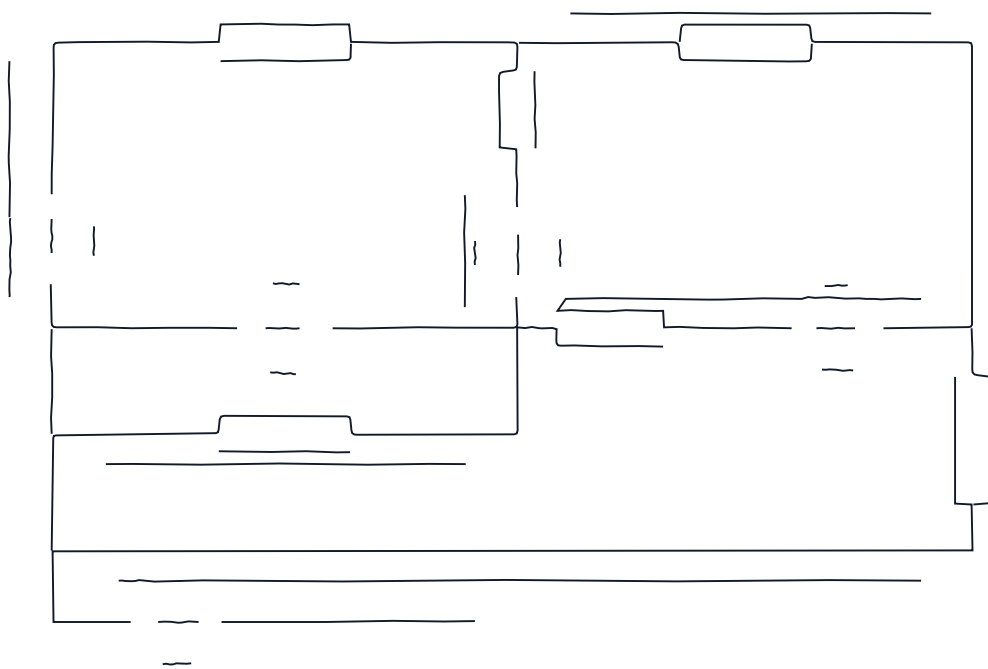


Рисунок 19 Исходная схема для расчета

Потенциалы узлов относительно нуля с помощью матричного уравнения

После расчета получено

Определяется ток ветвей

