

3 РАСЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ МЕТОДОМ КОНТУРНЫХ ТОКОВ,
СРАВНИТЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАСЧЕТА ПО ПЗ

Расчет производим по схеме на рисунке 1.10, выбираем независимые контуры и за-
даем направления контурных токов

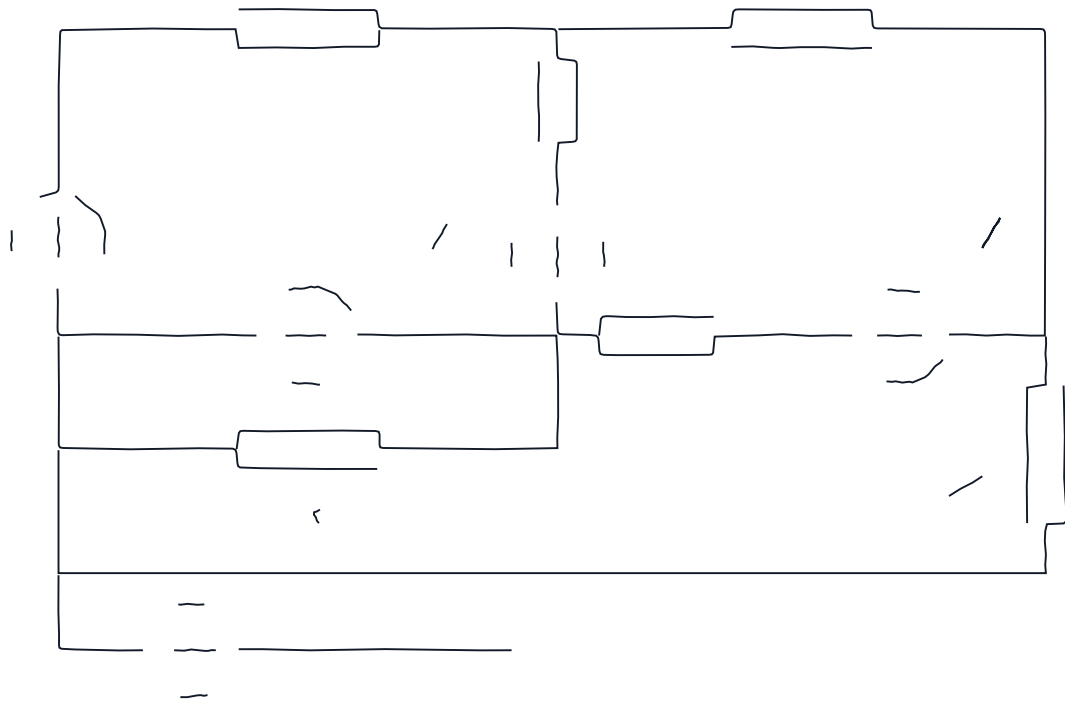


Рисунок 1.10 - Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составляем по схеме и получаем

После подстановки получаем значения контурных токов

Проверяем восстановление токов ветвей

2 РАСЧИТАТЬ ПОКАЗАНИЯ ВОЛТМЕТРОВ

Для определения показаний вольтметров составим уравнения по второму закону
Кирхгофа