

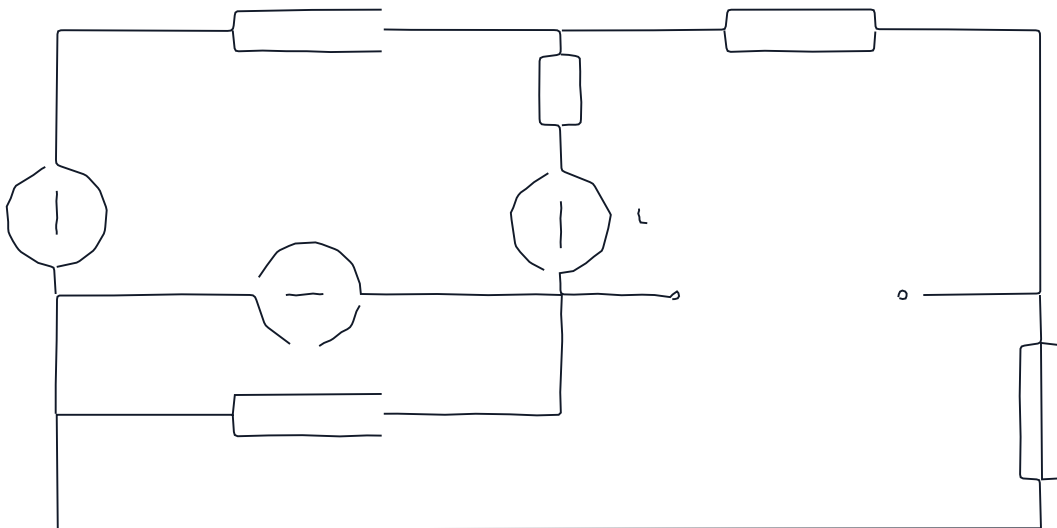


Рисунок 113 — Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки

Определяет эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавленных независимых источниках

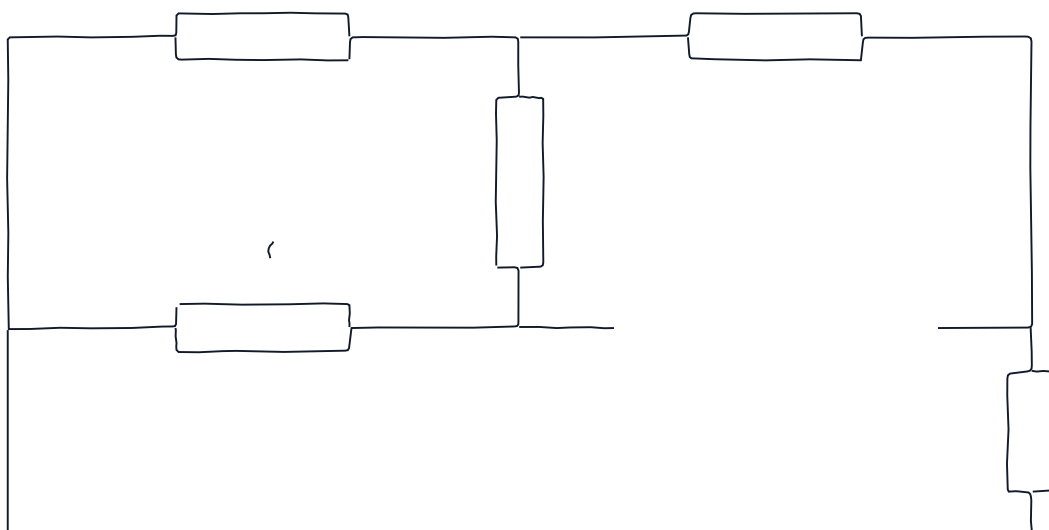


Рисунок 114 — Схема при подавленных независимых источниках