

2. ОПРЕДЕЛИТЬ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ
ТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ НАПРЯЖЕНИЙ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА

Согласно схеме на рис. 22 определить действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника


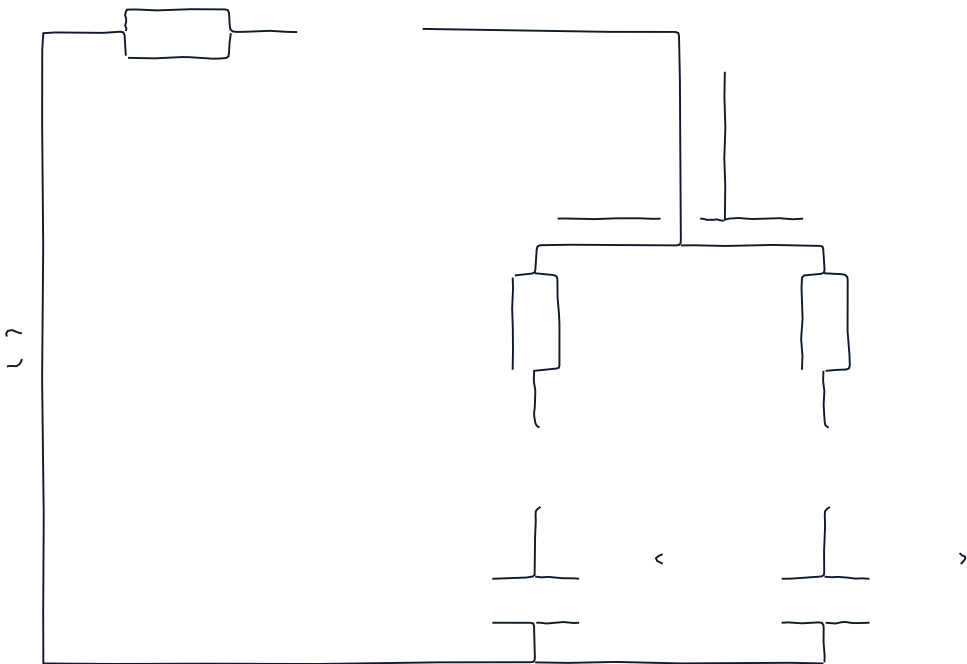


Рисунок 22 Расчетная схема цепи

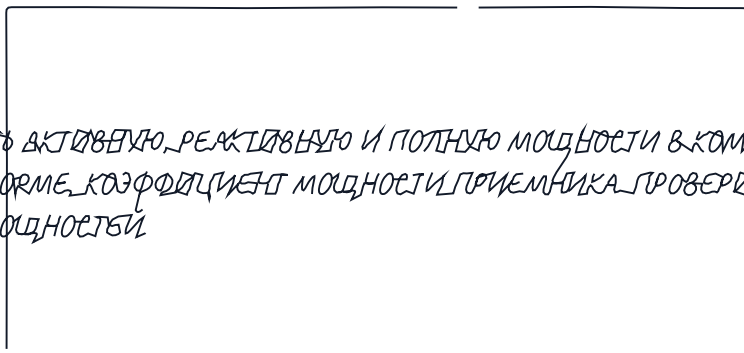3. ОПРЕДЕЛИТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ АМПЕРМЕТРА А ВОЛЬТМЕТРА У И
ВАТТМЕТРА W

Определить показания контрольных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений



4. РАСЧЕТАТЬ АКТИВНУЮ, РЕАКТИВНУЮ И ПОЛНУЮ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ, КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ПРИЕМНИКА ПРОВЕРИТЬ БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ