

Определяет активную, реактивную и полную мощности приемника

Рассчитывает мощность источника и выполняет баланс мощностей

5. НА КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ
ЗДС ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ, ПРОВЕРИТЬ ЗАКОН КИРХГОФА

Комплексную диаграмму свести по результатам полученных в пункте 2. Результат
показан на рис. 2.3.

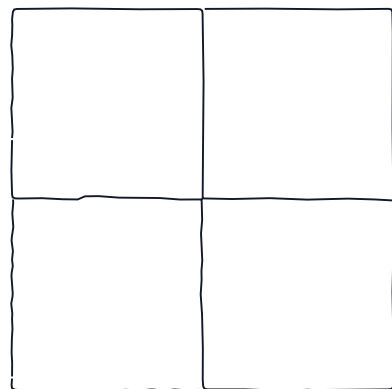
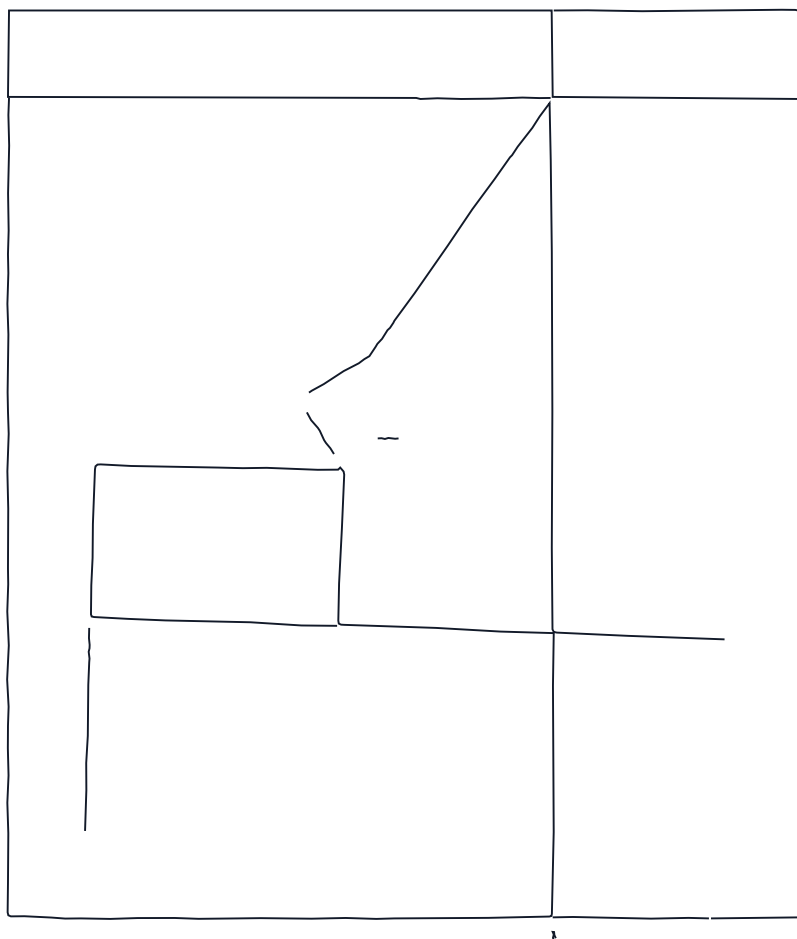


Рисунок 2.3 - Топорафическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов
а. НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕ
НИЯ И МОЩНОСТЕЙ ПОСТРОИТЬ ГРАФИКИ

Записать выражения для мгновенных значений