

После преобразований получаем расчетную схему для определения тока нагрузки

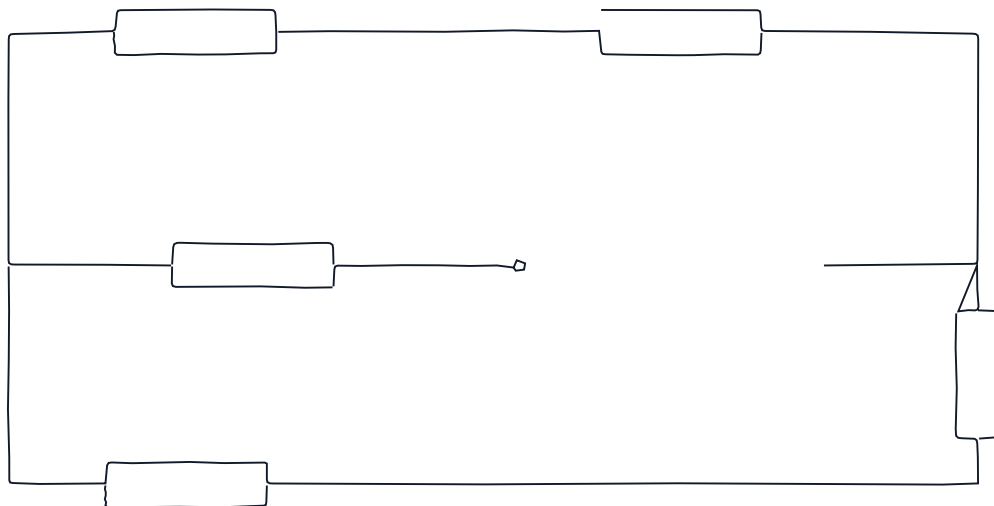


Рисунок 115 Преобразованная расчетная схема

В РАСЧЕТАХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА В ЦЕПЯХ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ЭДС

Напряжения холостого хода эквивалентное сопротивление определяем параметры эквивалентного источника ЭДС