

Определим эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при поставленных независимых источниках

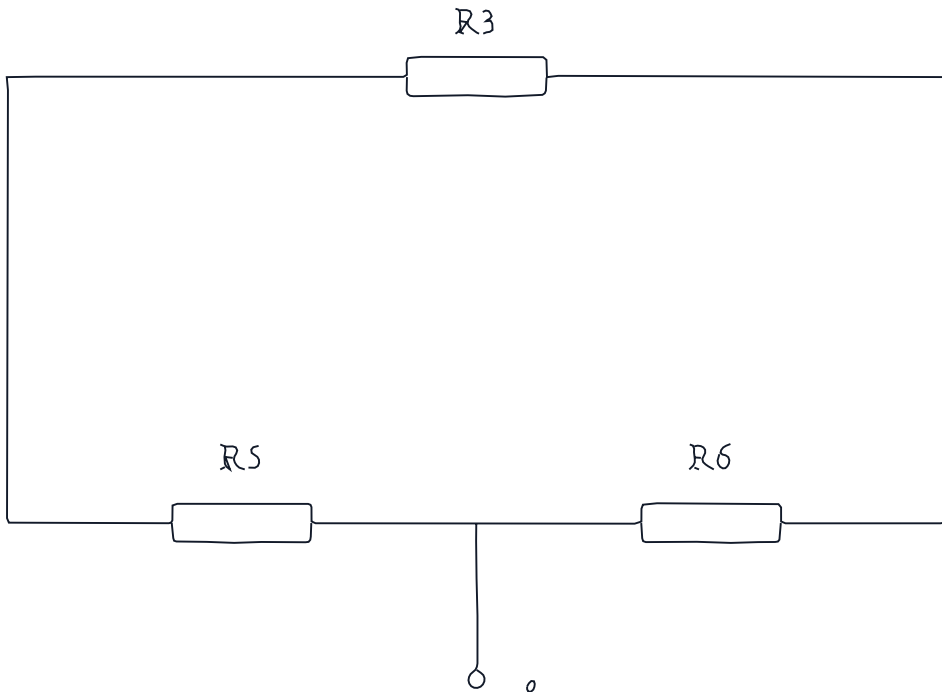
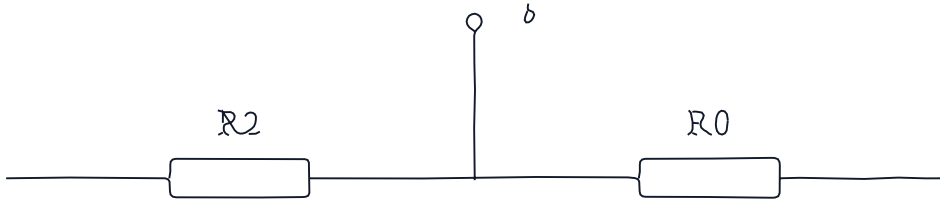


Рисунок 1.14 - Схема при подавлении независимых источников

2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы

$$R_{eq} = \frac{U_{из}}{I_{из}} = \frac{|\phi_{AT} - \phi_{i1}|}{1} = \frac{|(-8.421) - 11.579|}{1} = 20 \Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{20} = 0.05 S$$

После преобразований получаем расчетную схему для определения тока нагрузки