

в Рассчитать значение тока в цепи указанной преобразователем.

Методом эквивалентности источника ЭДС

Напряжение полного тока и эквивалентное сопротивление определяются параметрами эквивалентного источника ЭДС

1) Используем найденные ранее напряжение полного тока и эквивалентное сопротивление

$$U_{\text{ок}} = E_{\text{ок}} - R_{\text{ок}} I = 26,509 - 243,296 = -46,887 \text{ V}$$

$$I_{\text{ок}} = \frac{U_{\text{ок}}}{R_{\text{ок}} + R_{\text{л}}} = \frac{-46,887}{7,052 + 25} = -1,464 \text{ A}$$