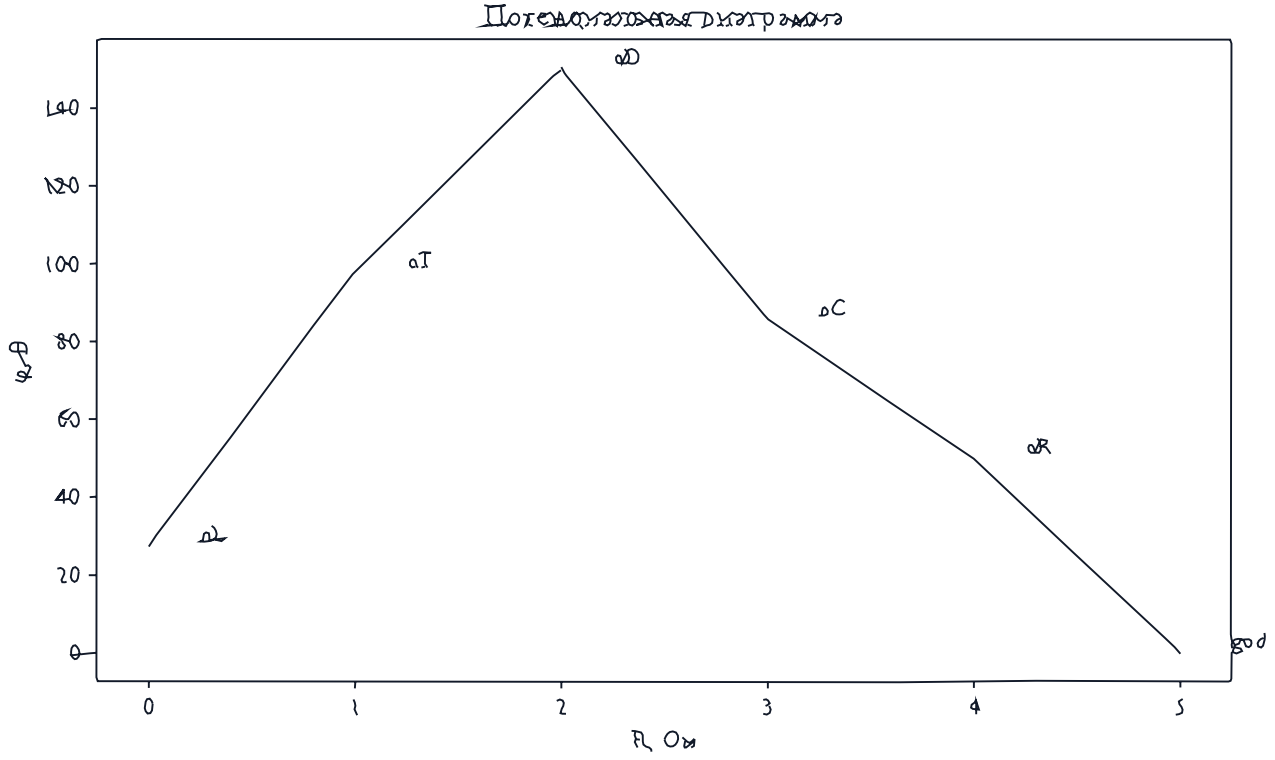

Рисунок 1.12 - Потенциальная диаграмма

7 Рассчитать значение тока в цепи указанной преподавателем

Методом эквивалентного источника тока

Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис 1.13

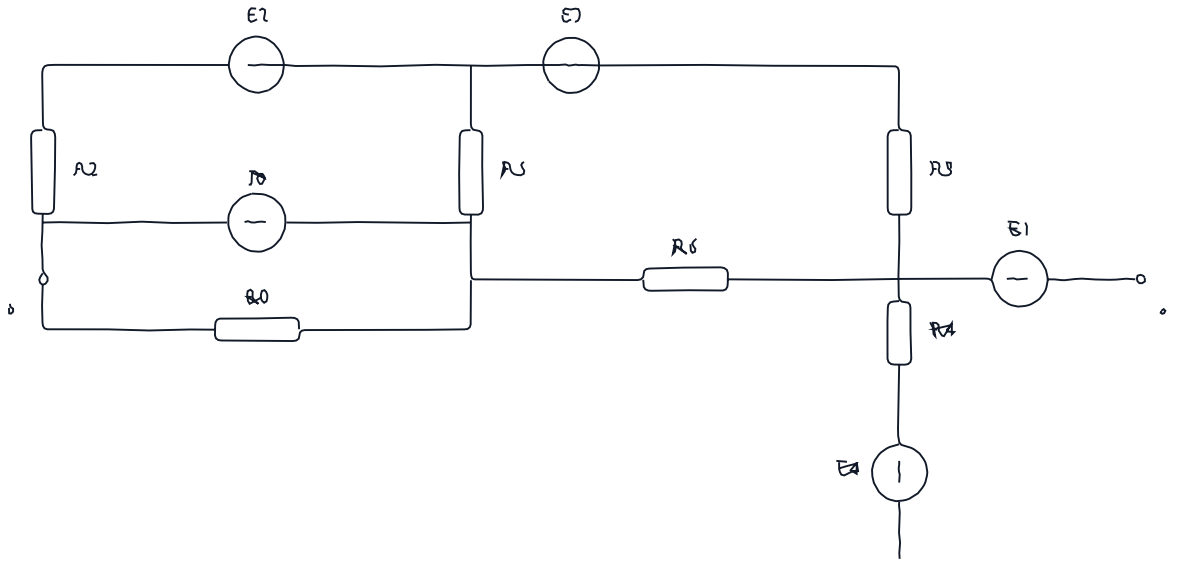

Рисунок 1.13 - Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найдем напряжение холостого хода Uxx

$$U_{xx} = \varphi_{nI}^{(xx)} - \varphi_{nD}^{(xx)} = 17\,389 - 150 = -132\,611\ \text{В}$$

Определяем эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки