Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_{\text{п}} I_1^* = \ldots \quad Q = \ldots \quad |S| = \ldots \text{ ВА}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{\text{ист}} = E_{\text{ф}} I_1^* = \ldots \quad \Delta S = S_{\text{ист}} - S_{\text{пот}} = \ldots, \quad \cos\varphi = \frac{P}{|S|} = \ldots$$

$$\eta = \ldots \%$$

5 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результаты показаны на рис. 23

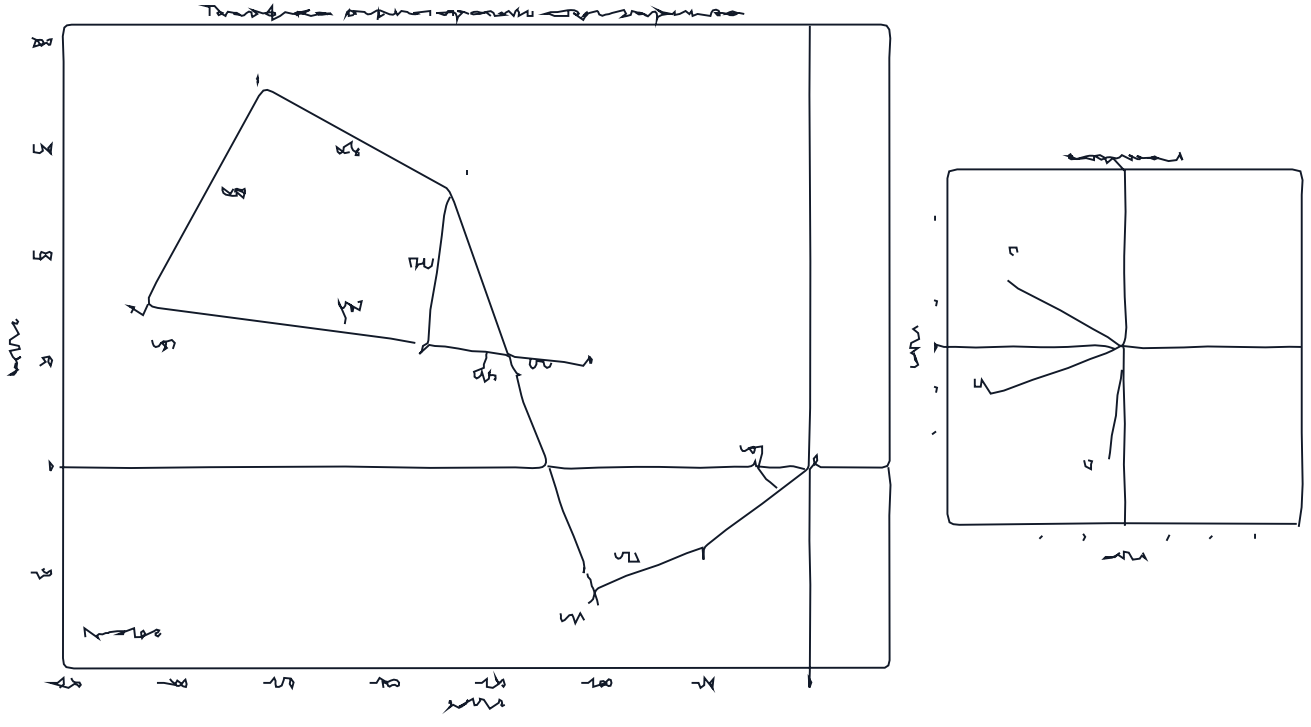

Рисунок 23 - Топографическая диаграмма напряжения и векторная диаграмма токов

6 Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения и мощностей. Построить графики

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i_1(t) = \ldots \text{ А}$$

$$u(t) = \ldots \text{ В}$$

$$p_0(t) = R_{\text{ист}} i_1^2(t) + R_1 i_1^2(t) = u(t) i_1(t)$$

Графики представлены на рисунке 24