РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ВЕТВИ УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ЭДС

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяют параметры эквивалентного источника ЭДС.

1) Используем найденные ранее напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление

$$U_{xx}=\varphi_{III}^{xx}-\varphi_{II}^{xx}=139.806-(-4.931)=144.737\ V$$

$$I_{load}=\frac{U}{R_{э}+R}=\frac{144.737}{20+16}=4.02\ A$$