Матрица ветвей дополнения

Составим матрицу главных контуров

2 РАСЧЕТ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

На рисунке 19 изображена схема, по которой производим расчет. Узловые потенциалы определяем относительно выбранного опорного узла

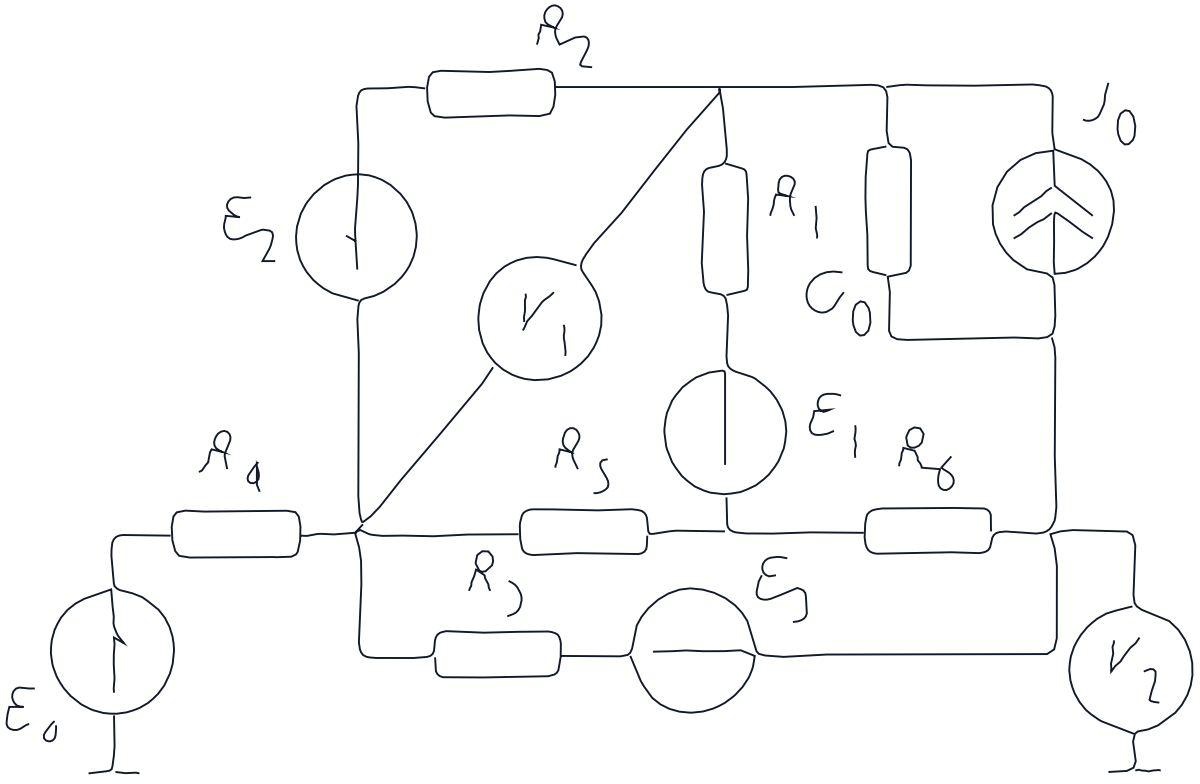



Рисунок 19 – Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

Составим систему уравнений для остальных узлов