8 Рассчитать значение тока в цепи указанной преподавателем методом эквивалентного источника ЭДС

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяют параметры эквивалентного источника ЭДС

1) Используем найденные ранее напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление

$$U_{xx} = \varphi_{nT}^{(xx)} - \varphi_{n1}^{(xx)} = 139.806 - (-4.931) = 144.737\ \text{V}$$

$$I_{load} = \frac{U_{xx}}{R_{xx} + R_1} = \frac{144.737}{20 + 16} = 4.02\ \text{A}$$